



Cours exposé

ELECTRONIQUE NUMERIQUE

email : nasser_baghdad @ yahoo.fr

ELECTRONIQUE NUMERIQUE

Sommaire

Chapitre I : Technologies des circuits logiques : TTL et CMOS

Chapitre II : Les bases de numération

Chapitre III : Les portes logiques

Chapitre IV : Les fonctions binaires

Chapitre V : Les circuits combinatoires

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

ELECTRONIQUE NUMERIQUE

Chapitre. VI

Les circuits séquentiels

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

I. Les bascules

II. Les circuits de comptage : compteurs/décompteurs

III. Les registres



IV. Les mémoires

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

III. Les circuits de comptage : Compteurs/Décompteurs

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

A. Les compteurs / décompteurs synchrones

  

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

1°) Les diviseurs de fréquence

2°) Les compteurs asynchrones (ou compteurs séries)

3°) Les décompteurs asynchrones (ou décompteurs séries)


4°) Les compteurs asynchrones réversibles (ou compteurs-décompteurs asynchrones)

5°) Inconvénients des compteurs / décompteurs asynchrones

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

1°) Les diviseurs de fréquence

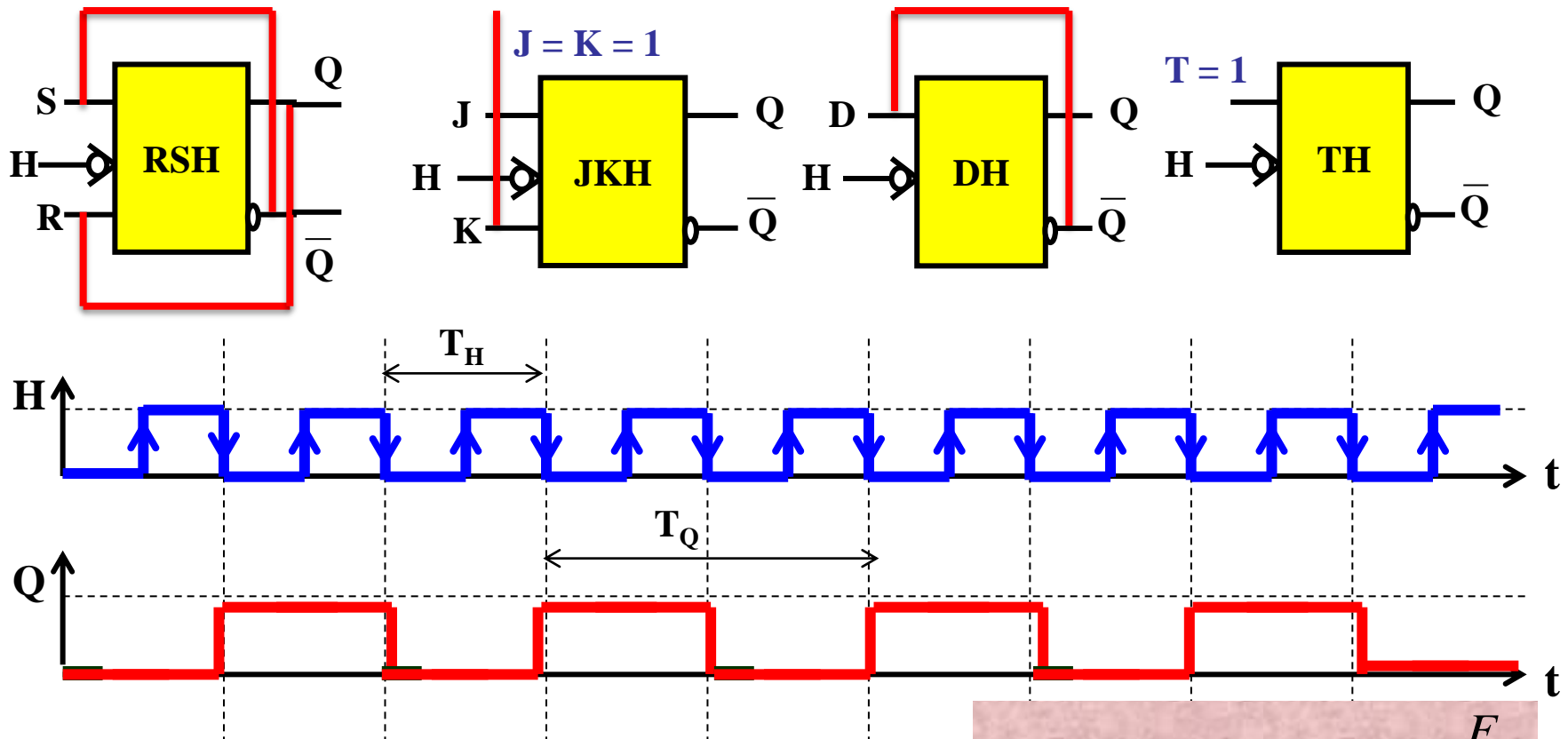- Élément de base du compteur asynchrone ou Q oscille (commute ou bascule) entre 0 et 1 à chaque front actif de l'horloge




- Avec une bascule, on réalise une division par 2

$$T_Q = 2T_H \Leftrightarrow F_Q = \frac{F_H}{2}$$


Chapitre VI : Les circuits séquentiels

- Avec 2 bascules, on réalise une division par 4.

Compteur modulo 4

 

Chronogramme

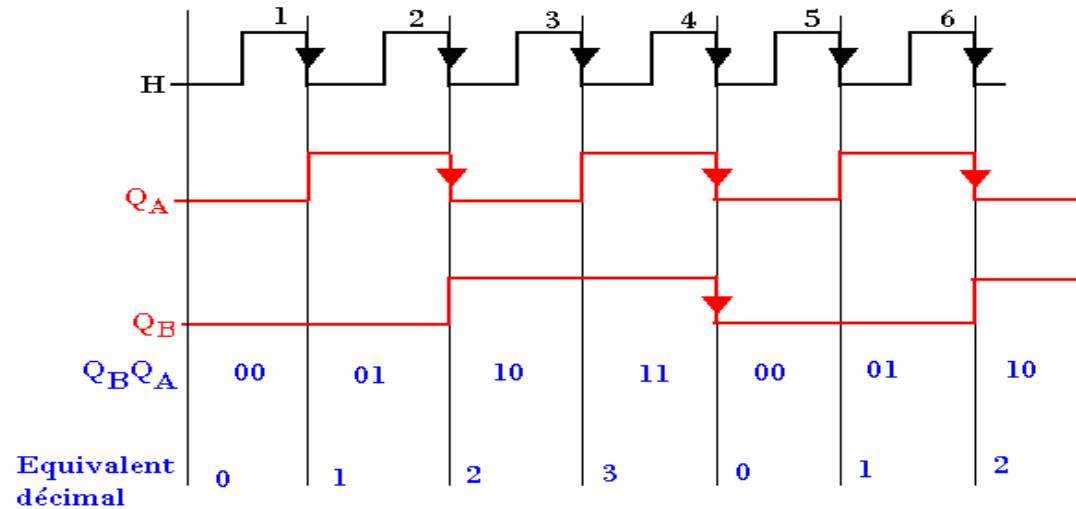

Remarque :

$$f_{QA} = \frac{1}{2} f_H \quad ; \quad f_{QB} = \frac{1}{2} f_{QA} = \frac{1}{4} f_H$$

- La fréquence de sortie de la dernière bascule Q_N est égale à la fréquence de l'horloge divisée par le modulo du compteur

$$f_{Qn} = f_H / N$$

N : Modulo

Q_N : Sortie de la dernière bascule





f_H : Fréquence de l'horloge.

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

2°) Les compteurs asynchrones (ou compteurs séries)

► La conception des compteurs asynchrones repose sur les principes suivants :

- Les bascules doivent être montées en trigger ou en bistable (basculement à chaque front du signal d'horloge).
- Les bascules considérées ci-dessous doivent réagir au front descendant.
- L'horloge de comptage est appliquée à la première bascule.
- La sortie de chaque bascule est reliée à l'entrée d'horloge de la bascule suivante.
- Les sorties des bascules constituent directement les sorties du compteur.
- La sortie de la première bascule représente le LSB et celle de la dernière bascule représente le MSB.

   
 


Chapitre VI : Les circuits séquentiels



■ Bascules trigger

Une bascule trigger ou bistable est une bascule dont la sortie commute à chaque front du signal d'horloge.

1°) bascule JK montée en trigger

  

2°) bascule D montée en trigger

  


Chapitre VI : Les circuits séquentiels

■ Les compteurs asynchrones à cycle régulier

a°) $N = 2^n$: compteurs asynchrones à cycle de comptage complet.

Exemple n°1 :

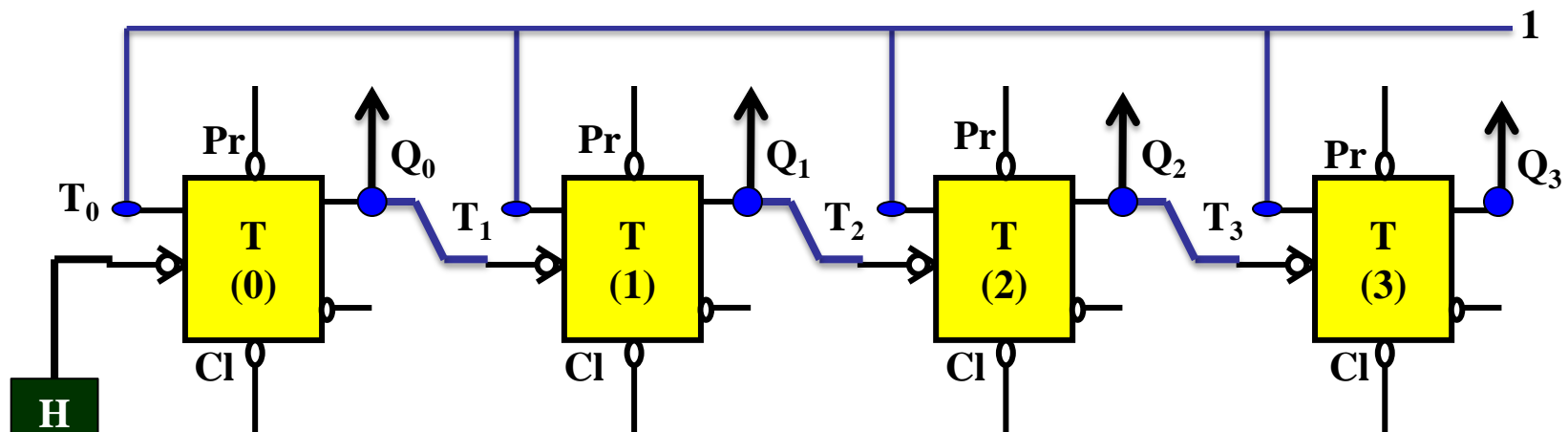


Compteur asynchrone modulo 16 : $\rightarrow 16 = 2^4 \rightarrow 4$ bascules TH


Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Exemple n°2 :

1^{er} cas :

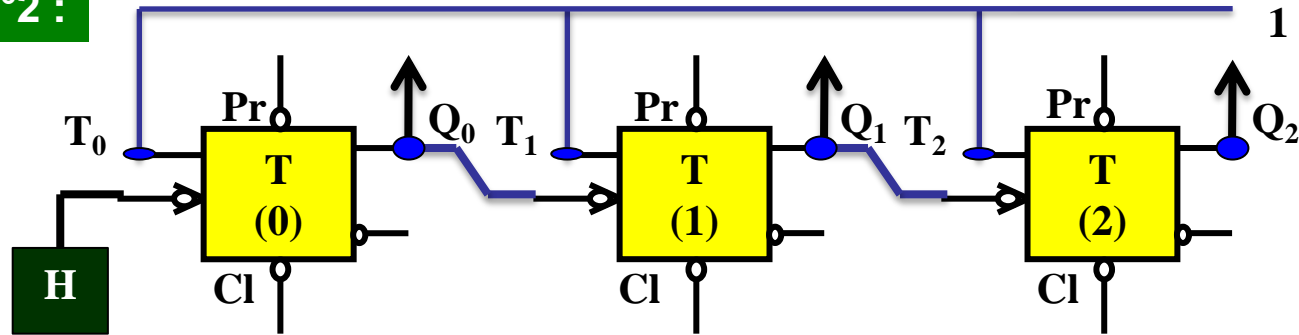


Compteur asynchrone modulo 8 : $\rightarrow 8 = 2^3 \rightarrow$ 3 bascules TH

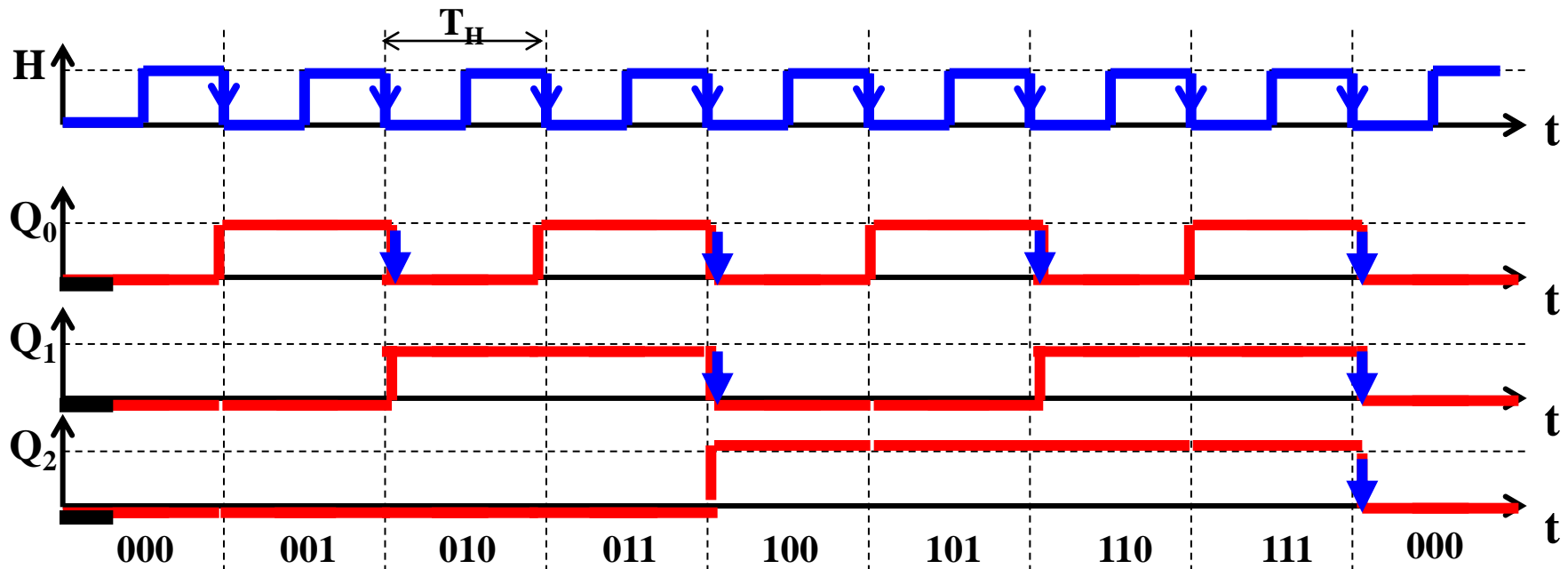


Chapitre VI : Les circuits séquentiels

2

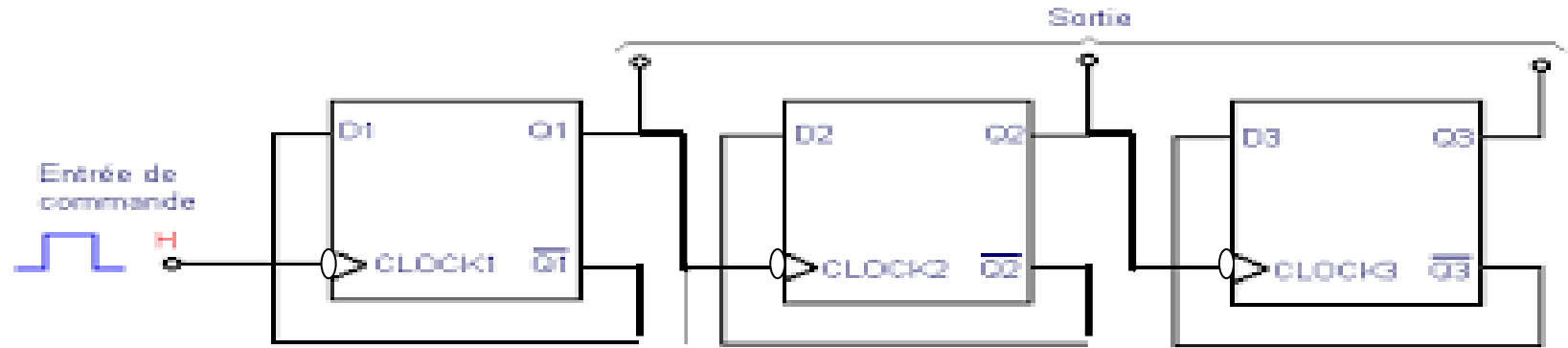

Compteur asynchrone modulo 8 : $\rightarrow 8 = 2^3 \rightarrow$ 3 bascules DH

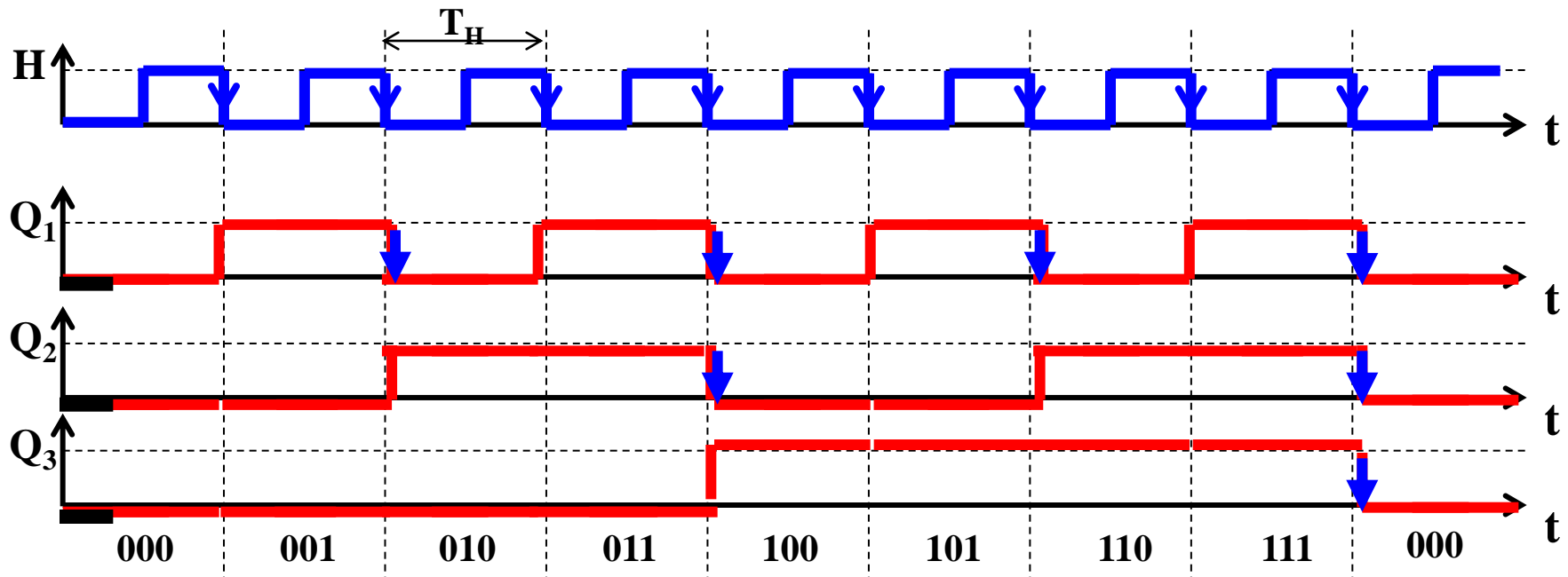

Chapitre VI : Les circuits séquentiels


■ Les compteurs asynchrones à cycle régulier

b°) $N < 2^n$: compteurs asynchrones à cycle de comptage incomplet.


- ▶ Nous avons vu jusqu'ici les compteurs de modulo égal 2^n .
- ▶ Il est possible de modifier ces compteurs pour obtenir des compteurs de modulo inférieur 2^n .
- ▶ La principe consiste à connecter la sortie d'une porte "NON- ET" (pour les bascules dont la remise à zéro est active au niveau bas) aux entrées « Clear » ou « RAZ » de chaque bascule.
- ▶ lorsque la combinaison correspondant au modulo du compteur est atteinte, on relie les entrées de la porte "NON- ET" aux sorties des bascules ayant, le niveau logique "1".
- ▶ Lorsque la sortie de la porte "NON- ET" devient zéro les entrées RAZ sont activées, les sorties des bascules sont ramenées à zéro et le compteur se remet immédiatement à compter à partir de zéro.
- ▶ Pour les bascules donc la RAZ est active au niveau haut utilisez la porte "ET" au lieu de la porte "NON-ET"

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

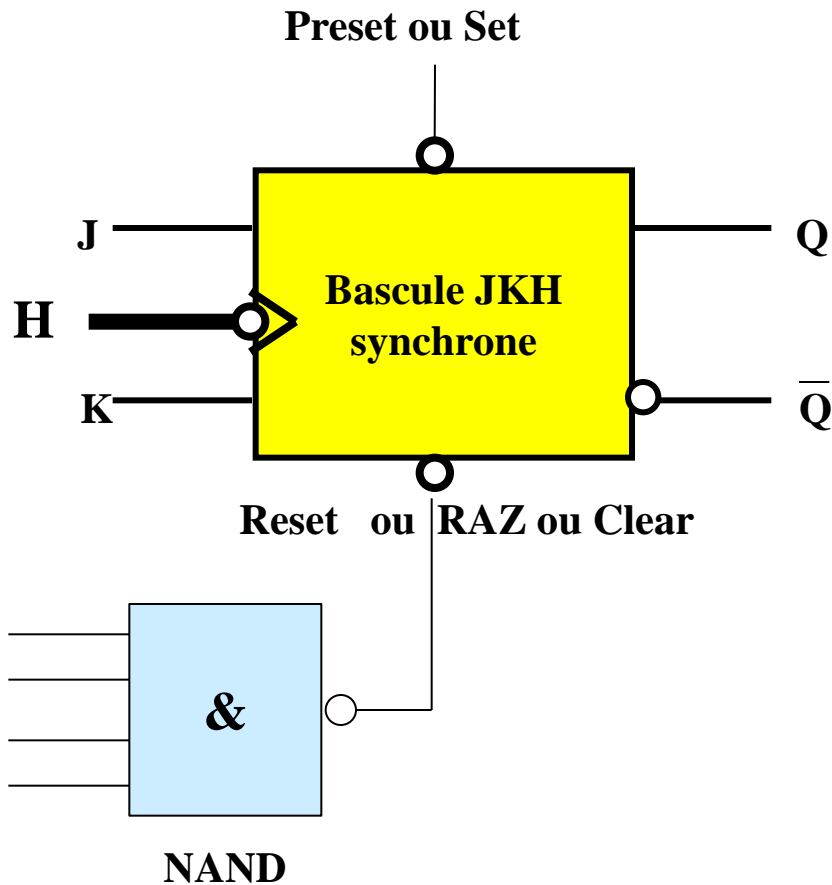Bascule donc la RAZ
est active au niveau
bas



Bascule donc la RAZ
est active au niveau
haut

 

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

- Ainsi, pour $2^{n-1} < n < 2^n$, on réalise un compteur modulo 2^n (avec n bascules), puis on raccourcit le cycle en jouant sur les entrées « Clear » des bascules.

Exemple :


- Pour un modulo 3 : $2^1 < 3 < 2^2$ → il faut 2 bascules
- Pour un modulo 7 : $2^2 < 7 < 2^3$ → il faut 3 bascules
- Pour un modulo 10 : $2^3 < 10 < 2^4$ → il faut 4 bascules

Un certain nombre d'états ne seront jamais utilisés.

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

 Exemple n °1 :

- Réalisation d'un compteur **modulo 13** avec des bascules JK déclenchés sur front descendant de l'horloge.
- Le compteur modulo 13 compte de 0000 à 1100 (de 0 à 12).




- On a : $2^3 < 13 < 2^4$, on réalise donc un compteur modulo 16, et on ramène le compteur à 0000 quand les sorties des bascules indiquent 1101.
- L'état $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 = 1 1 0 1$ est un état temporaire. Il n'existe que pendant une durée très courte.
- C'est un état indésirable que l'on nomme parfois « glitch ».

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

1^{er} cas : réalisation avec des bascules JKH

Combinaison	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	forçage à zéro de toutes les JKH par	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
13	1	1	0	1	Pr = 1 et Cl = 0	0	0	0	0

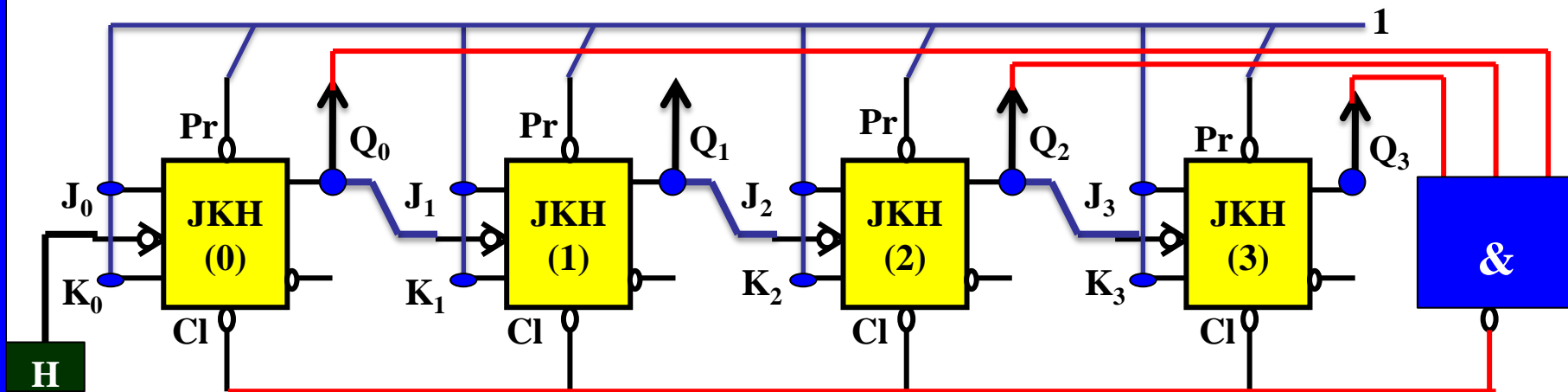


Compteur asynchrone modulo 13 : $\rightarrow 2^3 < 13 < 2^4 \rightarrow$ 4 bascules JKH

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

2^{ème} cas : réalisation avec des bascules TH

Combinaison	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	forçage à zéro de toutes les TH par	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
13	1	1	0	1	Pr = 1 et Cl = 0	0	0	0	0

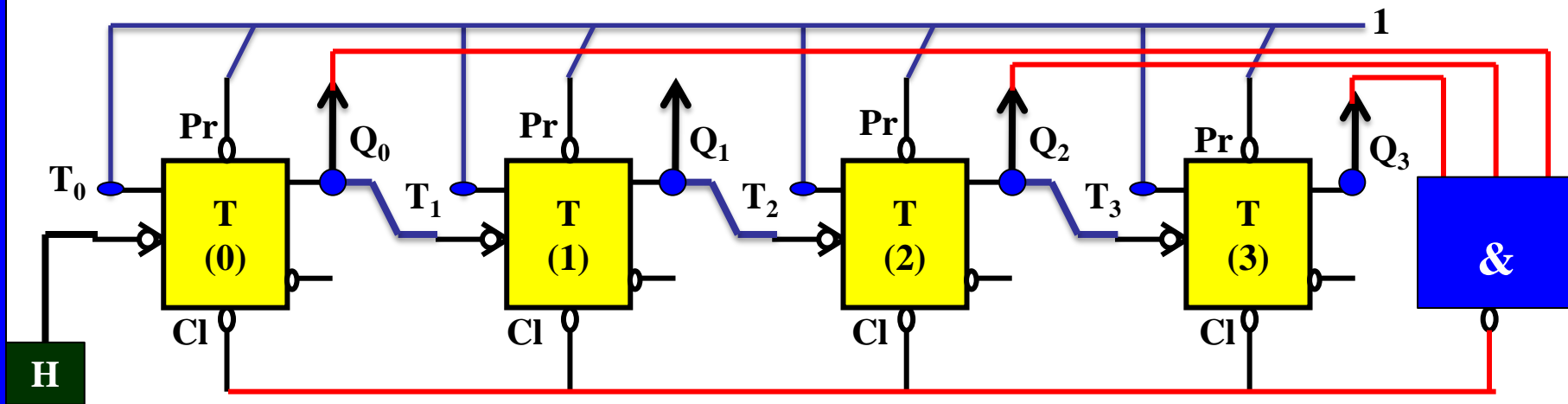


Compteur asynchrone modulo 13 : $\rightarrow 2^3 < 13 < 2^4 \rightarrow$ 4 bascules TH

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

 Exemple n°2 :

- Réalisation d'un compteur **modulo 10** avec des bascules JK déclenchés sur front descendant de l'horloge.
- Le compteur modulo 10 compte de 0000 à 1001 (de 0 à 9).




- On a : $2^3 < 10 < 2^4$, on réalise donc un compteur modulo 16, et on ramène le compteur à 0000 quand les sorties des bascules indiquent 1010.
- L'état $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 = 1 0 1 0$ est un état temporaire. Il n'existe que pendant une durée très courte.
- C'est un état indésirable que l'on nomme parfois 'glitch'.

Chapitre VI : Les circuits séquentiels


1^{er} cas : réalisation avec des bascules TH

Combinaison	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	forçage à zéro de toutes les TH par	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
10	1	0	1	0	Pr = 1 et Cl = 0	0	0	0	0

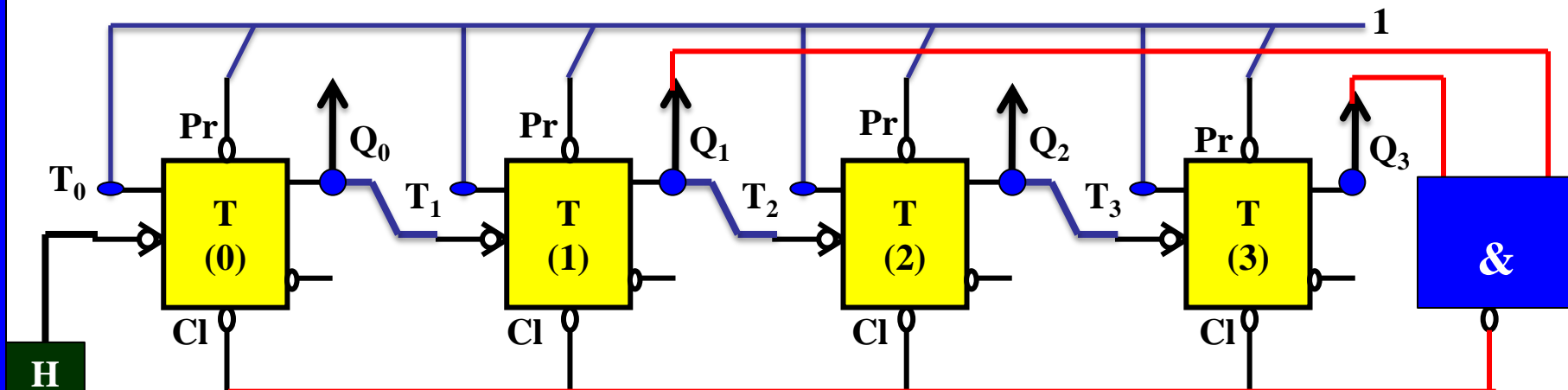

Compteur asynchrone modulo 10 : $\rightarrow 2^3 < 10 < 2^4 \rightarrow 4$ bascules TH


Combinaison	Q ₄	Q ₃	Q ₂	Q ₁	forçage à zéro de toutes les DH par	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
10	1	0	1	0	Pr = 0 et Cl = 1	0	0	0	0

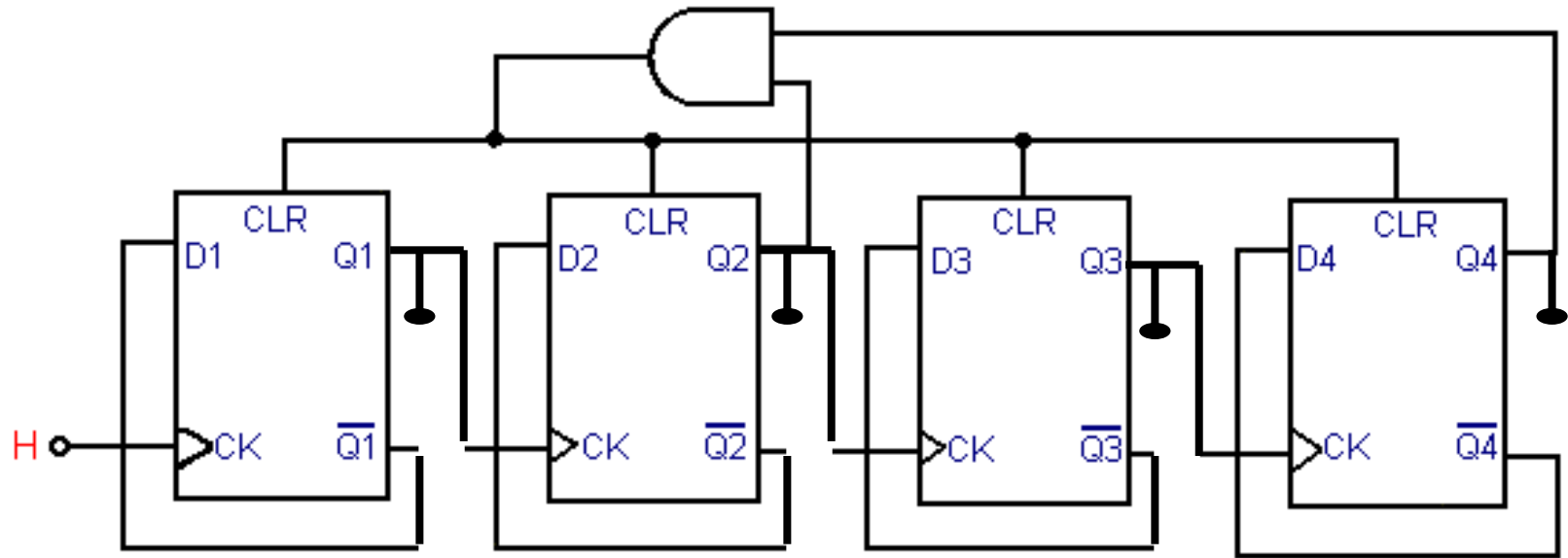

24

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Exemple n°3 :

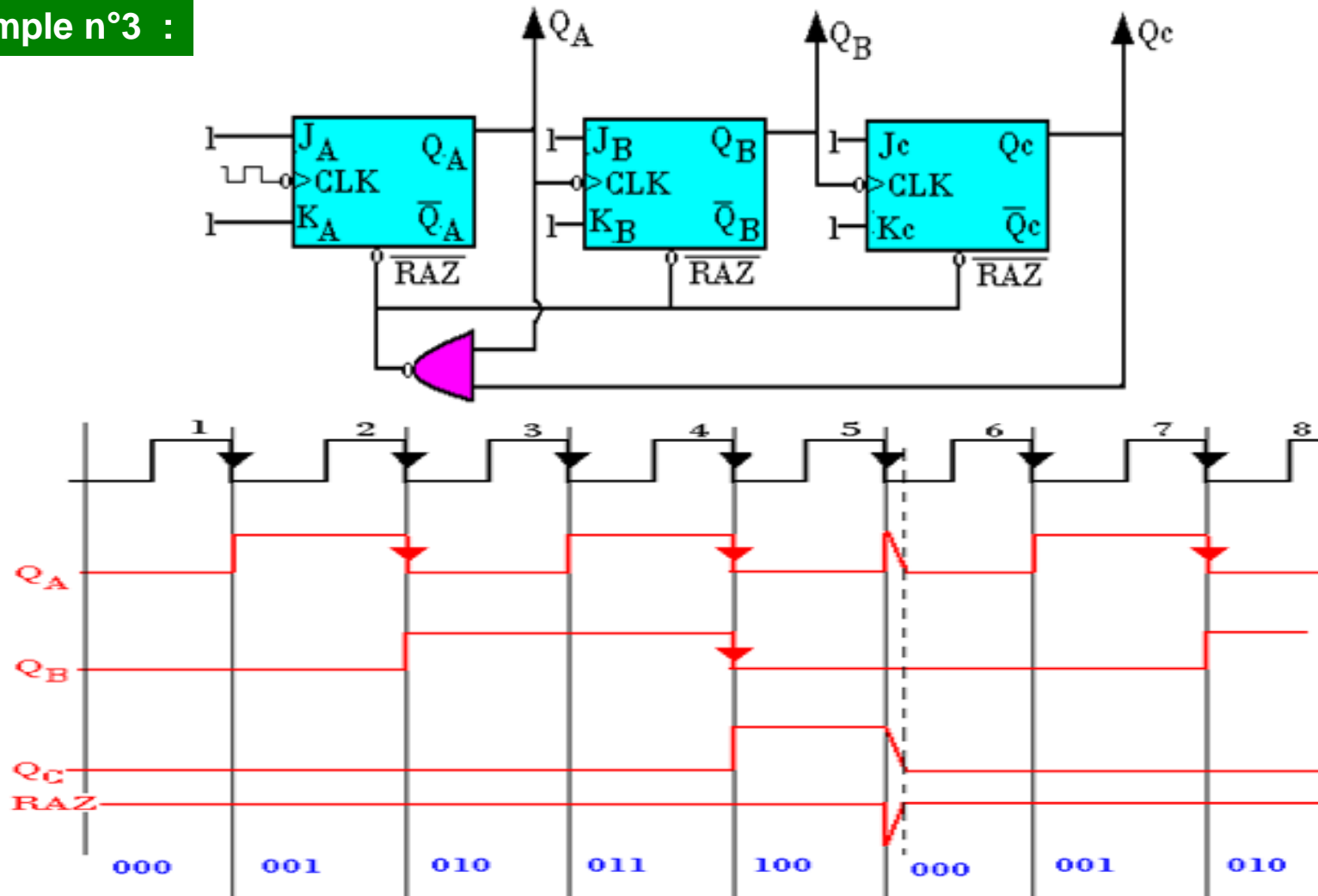

Compteur asynchrone modulo 5 : $\rightarrow 2^2 < 5 < 2^3 \rightarrow$ 3 bascules JKH


Chapitre VI : Les circuits séquentiels

■ Les compteurs asynchrones à cycle non régulier (ou dans un ordre quelconque).

► On réalise d'abord un compteur de même modulo, ensuite on transcode ses sorties pour obtenir le cycle demandé.

 Exemple :

► Réalisation d'un compteur ayant pour cycle : 2, 5, 6, 8, 10, 13.







N°	Q ₂	Q ₁	Q ₀	Transition	N°	S ₃	S ₂	S ₁	S ₀
0	0	0	0	→	2	0	0	1	0
1	0	0	1	→	5	0	1	0	1
2	0	1	0	→	6	0	1	1	0
3	0	1	1	→	8	1	0	0	0
4	1	0	0	→	10	1	0	1	0
5	1	0	1	→	13	1	1	1	0

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

3°) Les décompteurs asynchrones (ou décompteurs séries)

► Le câblage d'un décompteur asynchrone se fait de la manière suivante :

- Les bascules ci-dessous doivent réagir au front descendant et doivent être montées en trigger.
- Le signal d'horloge est appliqué à la première bascule.
- La sortie complémentée de chaque bascule est appliquée à l'entrée d'horloge de la bascule suivante.
- Les sorties des bascules constituent directement les sorties du décompteur.

    


Chapitre VI : Les circuits séquentiels

■ Les décompteurs asynchrones à cycle régulier


a°) $N = 2^n$: compteurs asynchrones à cycle de comptage complet.

Cas n°1 :

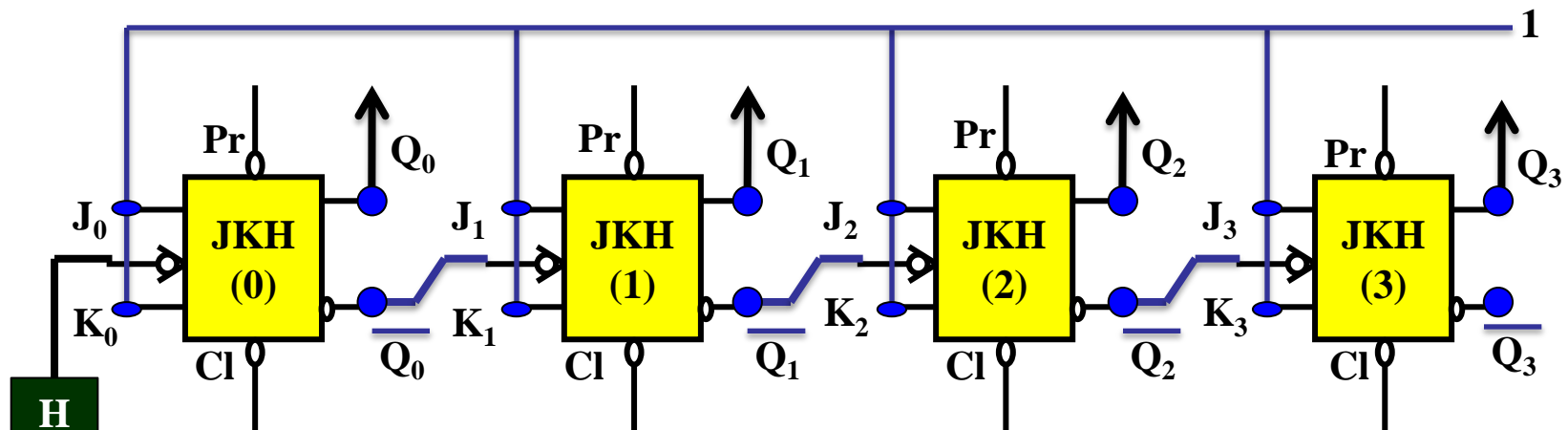Les sorties du décompteur sont les Q_i
Les horloges à partir de la deuxième sont les \overline{Q}_i




Décompteur asynchrone modulo 16 : $\rightarrow 16 = 2^4 \rightarrow 4$ bascules JKH

 

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Décompteur asynchrone modulo 8 : $\rightarrow 8 = 2^3 \rightarrow 3$ bascules TH


Exemple n°1 :

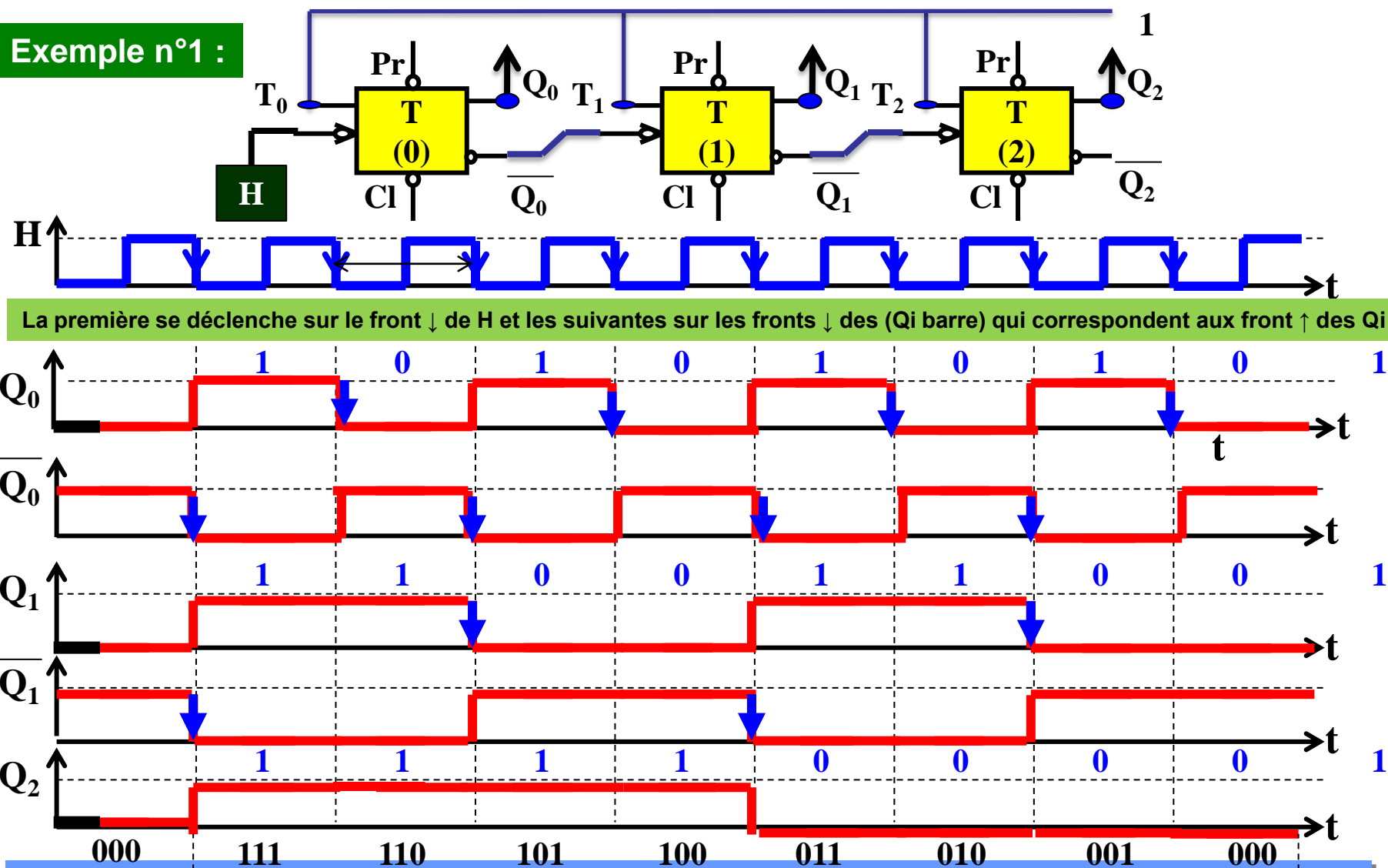


Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Cas n°2 :

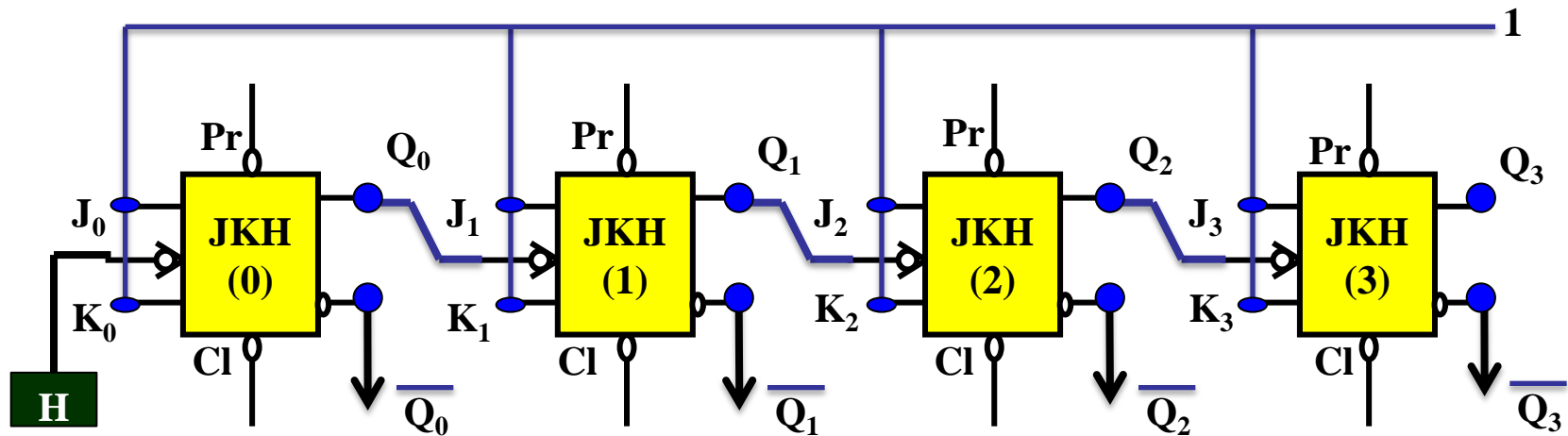Les sorties du décompteur sont les Q_i
Les horloges à partir de la deuxième sont les Q_i




Décompteur asynchrone modulo 16 : $\rightarrow 16 = 2^4 \rightarrow 4$ bascules JKH

 

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Décompteur asynchrone modulo 8 : $\rightarrow 8 = 2^3 \rightarrow$ 3 bascules TH

Exemple n°2 :

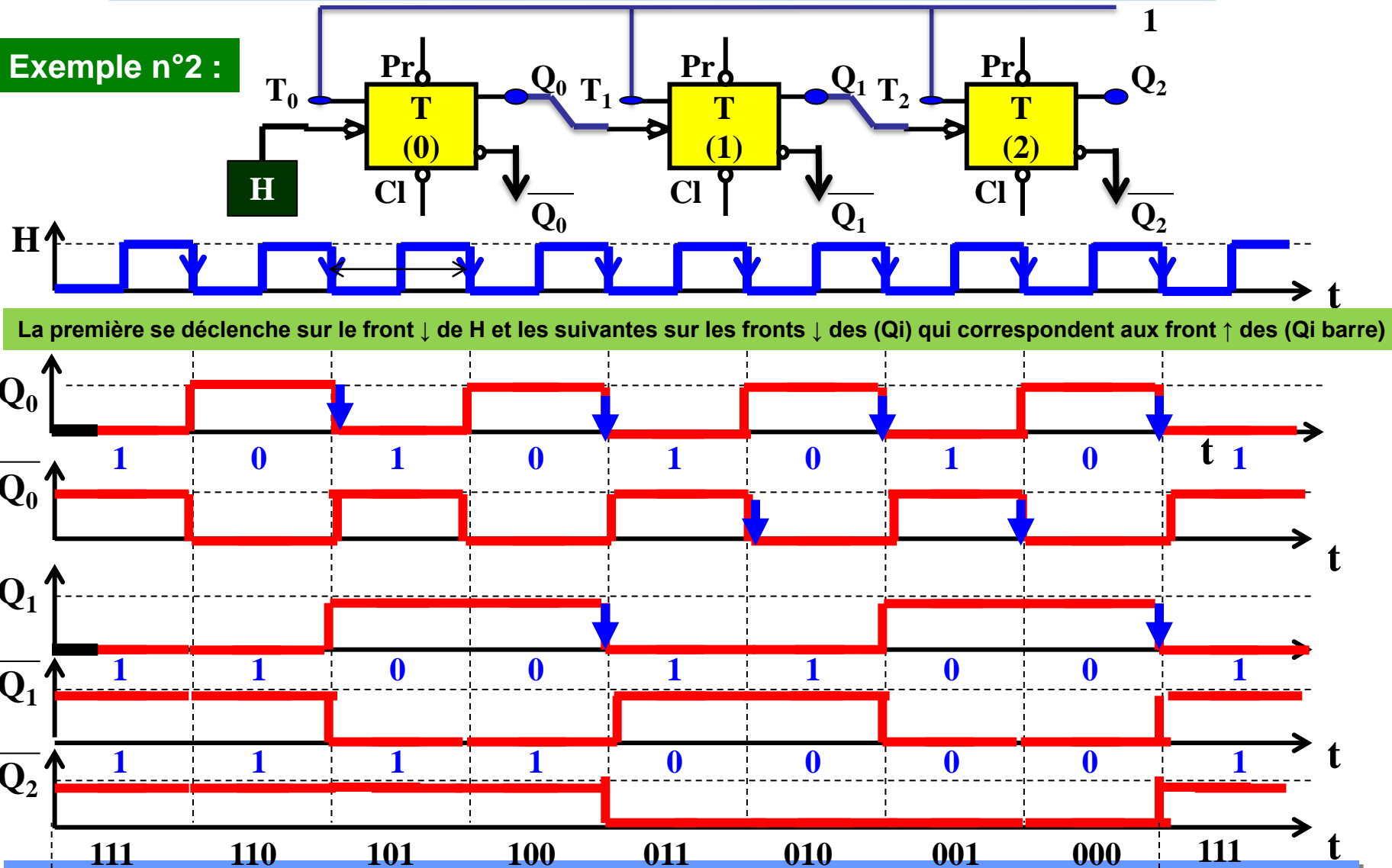

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Réalisation d'un décompteur asynchrone : Résumé

► Il suffit en pratique de faire un compteur binaire et de sortir non sur les Q mais sur les sorties complémentaires Q.

► En effet :

N	Q3	Q2	Q1	Q3	Q2	Q1	
0	0	0	0	1	1	1	7
1	0	0	1	1	1	0	6
2	0	1	0	1	0	1	5
3	0	1	1	1	0	0	4
4	1	0	0	0	1	1	3
5	1	0	1	0	1	0	2
6	1	1	0	0	0	1	1
7	1	1	1	0	0	0	0


Chapitre VI : Les circuits séquentiels

■ Les décompteurs asynchrones à cycle régulier

b°) $N < 2^n$: décompteurs asynchrones à cycle de comptage incomplet.

Exemple n°1 :

Combinaison	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	forçage à zéro de JKH (0) et JKH (2) par	Combinaison	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
15	1	1	1	1	Pr = 1 et Cl = 0	10	1	0	1	0

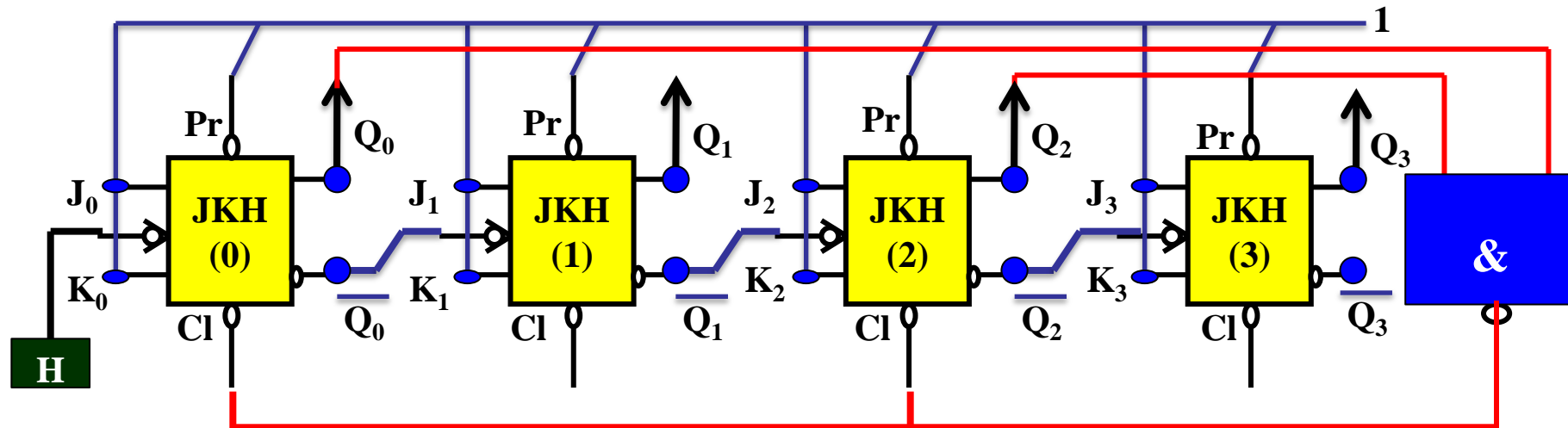


Décompteur modulo 11 : $2^3 < 11 < 2^4 \rightarrow$ 4 bascules JKH

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Exemple n°2 :

Combinaison	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	forçage à zéro de JKH (1) et JKH (2) par	Combinaison	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
15	1	1	1	1	Pr = 1 et Cl = 0	9	1	0	0	1

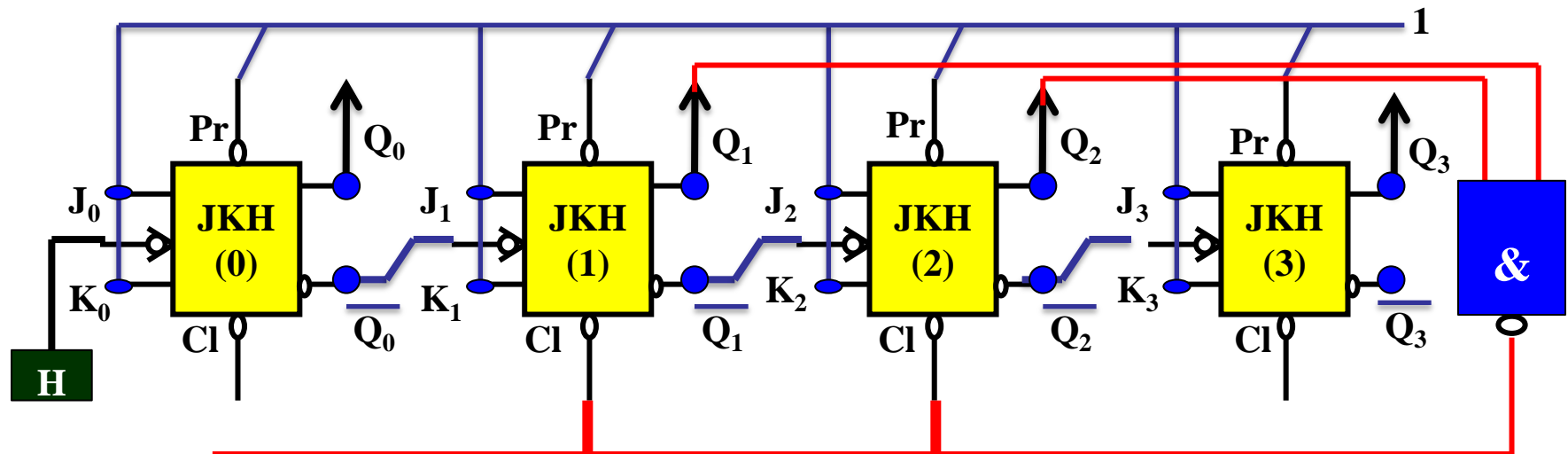

Décompteur modulo 10 : $2^3 < 10 < 2^4 \Rightarrow$ 4 bascules JKH


Chapitre VI : Les circuits séquentiels

■ Les décompteurs asynchrones à cycle régulier (ou dans un ordre quelconque)

► On réalise d'abord un compteur de même modulo, ensuite on transcode ses sorties pour obtenir le cycle demandé.

 Exemple :


► Réalisation d'un décompteur ayant pour cycle : 13, 10, 8, 6, 5, 2.



N°	Q_2	Q_1	Q_0	Transition	N°	S_3	S_2	S_1	S_0
0	0	0	0	→	13	1	1	1	0
1	0	0	1	→	10	1	0	1	0
2	0	1	0	→	8	1	0	0	0
3	0	1	1	→	6	0	1	1	0
4	1	0	0	→	5	0	1	0	1
5	1	0	1	→	2	0	0	1	0

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

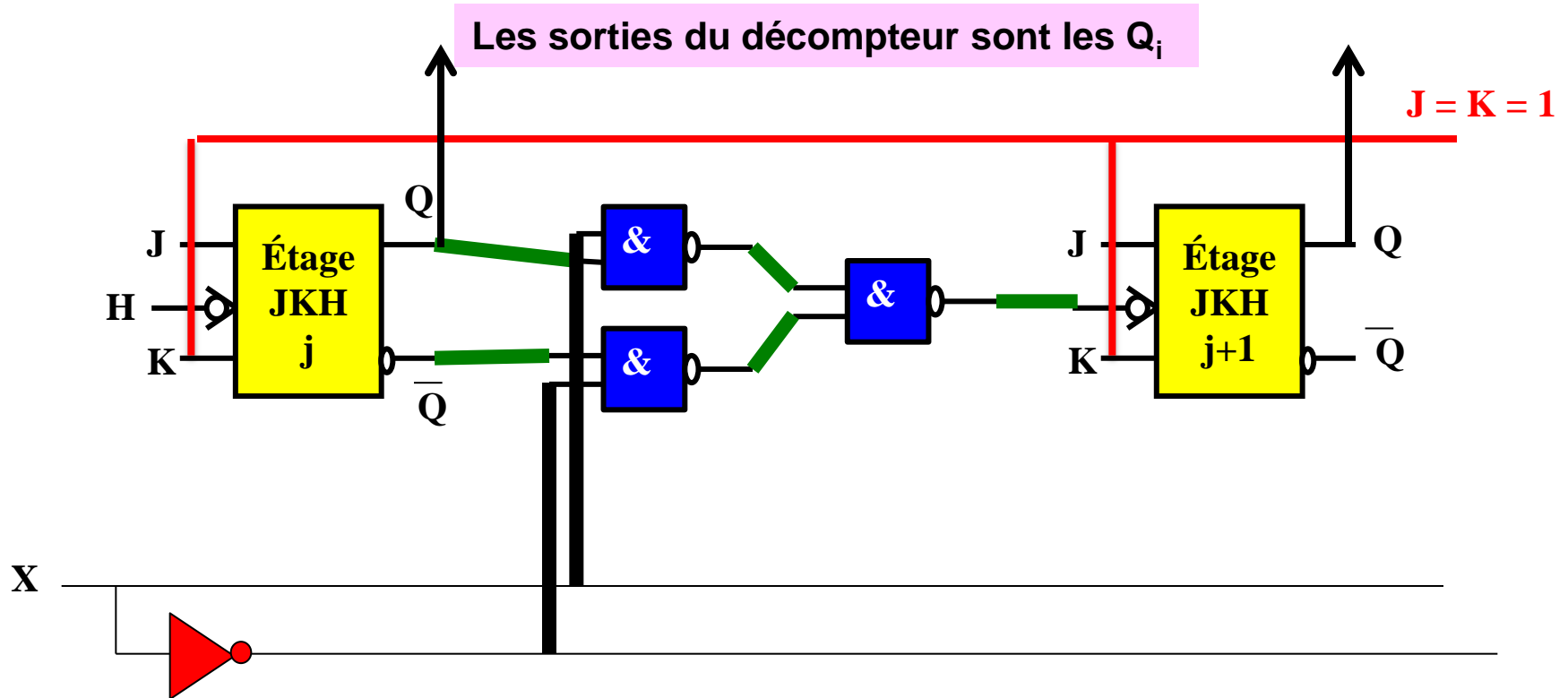4°) Les compteurs asynchrones réversibles ou (compteurs - décompteurs asynchrones)



$X = 1$: compteur



Horloge : Q_i

$X = 0$: décompteur





Horloge : $\overline{Q_i}$

Chapitre VI : Les circuits séquentiels




5°) Inconvénients des compteurs / décompteurs asynchrones

- ▶ Comme chaque bascule a un temps de réponse, le signal d'horloge ne parvient pas simultanément sur toute les bascules.
- ▶ Ceci a pour conséquence de provoquer des états transitoires qui peuvent être indésirables.
- ▶ Supposons le même temps de réponse D_p pour toutes les bascules.
- ▶ Considérons la chronologie de passage d'un compteur asynchrone 4 bits de 0111 à 1000.
Passage de 7_{10} à 8_{10}
- ▶ Nous constatons que le compteur passe par les états transitoires 6 4 et 0 qui sont faux.
- ▶ Ceci est un inconvénient rédhibitoire à chaque fois que le compteur est exploité par des organes rapides

  

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Exemple n°1 : transition $7_{10} \rightarrow 8_{10}$

   

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

- ▶ Chaque bascule introduit un retard D_p de l'ordre de 25 ns.
- ▶ Chaque bascule est déclenchée par la transition de la précédente, les retards s'additionnent : à la n ème bascule, on a un retard de $n \times D_p$.
- ▶ Ainsi, la fréquence maximum de fonctionnement F_H d'un compteur modulo n dépend du nombre de bascules et donc du modulo du compteur :


$$F_H = \frac{1}{2 \cdot n \cdot D_p} \quad D_p : \text{délai de propagation}$$

- ▶ L'accumulation des retards des bascules implique une utilisation du compteur (ou décompteur) limitée en fréquence.

$$\text{plus } n \uparrow \Rightarrow \text{plus } F_H \downarrow$$

- ▶ Les retards de commutation implique un problème d'interface avec des circuits rapides (temps de lecture inférieur au retard entre plusieurs bits).

B. Les compteurs / décompteurs synchrones

 

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

- 1°) Table de transition des bascules
- 2°) Les compteurs synchrones (ou compteurs parallèles)
- 3°) Les décompteurs synchrones (ou décompteurs parallèles)
- 4°) Les compteurs synchrones réversibles (ou compteurs-décompteurs synchrones)
- 5°) Les compteurs/décompteurs intégrés

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

1°) Table de transition des bascules

- ▶ Cette table indique quelles sont les entrées à imposer à une bascule pour obtenir une variation (ou transition) donnée de la sortie.
- ▶ Elle sera utile pour comprendre et réaliser certains compteurs, notamment les compteurs synchrones.

Transition désirée	Commande à appliquer pour la RSH		Commande à appliquer pour la JKH		Commande à appliquer pour la DH	Commande à appliquer pour la TH
$Q_t \rightarrow Q_{t+1}$	S	R	J	K	D	T
0 \rightarrow 0	0	x	0	x	0	0
0 \rightarrow 1	1	0	1	x	1	1
1 \rightarrow 0	0	1	x	1	0	1
1 \rightarrow 1	x	0	x	0	1	0

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Principe de construction : Bascules RS, JK, D et T.

S	R	Q_t		Q_{t+1}	$\overline{Q_{t+1}}$	Etat de la sortie
0	0	0		0	1	Mémoire
0	0	1		1	0	Mémoire
0	1	0		0	1	Mise à 0
0	1	1		0	1	Mise à 0
1	0	0		1	0	Mise à 1
1	0	1		1	0	Mise à 1
1	1	0		x	x	interdit
1	1	1		x	x	Interdit

$D = S = \overline{R}$ $J = K = R$	Q_t		Q_{t+1}	$\overline{Q_{t+1}}$	Etat de la sortie
0	0		0	1	Recopie 0
0	1		0	1	Recopie 0
1	0		1	0	Recopie 1
1	1		1	0	Recopie 1

J	K	Q_t		Q_{t+1}	$\overline{Q_{t+1}}$	Etat de la sortie
0	0	0		0	1	Mémoire
0	0	1		1	0	Mémoire
0	1	0		0	1	Mise à 0
0	1	1		0	1	Mise à 0
1	0	0		1	0	Mise à 1
1	0	1		1	0	Mise à 1
1	1	0		1	0	Toggle
1	1	1		0	1	Toggle

$J = K = T$	Q_t		Q_{t+1}	$\overline{Q_{t+1}}$	Etat de la sortie
0	0		0	1	Mémoire
0	1		1	0	Mémoire
1	0		1	0	Toggle
1	1		0	1	Toggle

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Principe de construction : Bascules RS

S	R	Q_t		Q_{t+1}	$\overline{Q_{t+1}}$	Etat de la sortie
0	0	0		0	1	Mémoire
0	0	1		1	0	Mémoire
0	1	0		0	1	Mise à 0
0	1	1		0	1	Mise à 0
1	0	0		1	0	Mise à 1
1	0	1		1	0	Mise à 1
1	1	0		x	x	interdit
1	1	1		x	x	Interdit

Transition désirée	Commande à appliquer pour la RSH	
$Q_t \rightarrow Q_{t+1}$	S	R
0 \rightarrow 0	0	x
0 \rightarrow 1	1	0
1 \rightarrow 0	0	1
1 \rightarrow 1	x	0

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Principe de construction : Bascules JK

Transition désirée	Commande à appliquer pour la JKH	
$Q_t \rightarrow Q_{t+1}$	J	K
0 \rightarrow 0	0	x
0 \rightarrow 1	1	x
1 \rightarrow 0	x	1
1 \rightarrow 1	x	0

J	K	Q_t		Q_{t+1}	$\overline{Q_{t+1}}$	Etat de la sortie
0	0	0		0	1	Mémoire
0	0	1		1	0	Mémoire
0	1	0		0	1	Mise à 0
0	1	1		0	1	Mise à 0
1	0	0		1	0	Mise à 1
1	0	1		1	0	Mise à 1
1	1	0		1	0	Toggle
1	1	1		0	1	Toggle

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Principe de construction : Bascules D

Transition désirée	Commande à appliquer pour la DH
$Q_t \rightarrow Q_{t+1}$	D
0 \rightarrow 0	0
0 \rightarrow 1	1
1 \rightarrow 0	0
1 \rightarrow 1	1

$D = S = \overline{R}$ $J = K = R$	Q_t		Q_{t+1}	$\overline{Q_{t+1}}$	Etat de la sortie
0	0		0	1	Recopie 0
0	1		0	1	Recopie 0
1	0		1	0	Recopie 1
1	1		1	0	Recopie 1

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Principe de construction : Bascules RS, JK, D et T.

J = K = T	Q_t		Q_{t+1}	$\overline{Q_{t+1}}$	Etat de la sortie
0	0		0	1	Mémoire
0	1		1	0	Mémoire
1	0		1	0	Toggle
1	1		0	1	Toggle


Transition désirée	Commande à appliquer pour la TH
$Q_t \rightarrow Q_{t+1}$	T
0 \rightarrow 0	0
0 \rightarrow 1	1
1 \rightarrow 0	1
1 \rightarrow 1	0

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

2°) Les compteurs synchrones (ou compteurs parallèles)

- Pour résoudre le problème de retard de propagation des compteurs asynchrones, on utilise les compteurs synchrones.
- Dans les compteurs synchrones toutes les bascules sont déclenchées par l'horloge au même moment.
- Avant chaque impulsion d'horloge les entrées J et K des bascules JK (ou l'entrée D de la bascule D) doivent se trouver dans le niveau approprié pour assurer le passage de chaque bascule dans le bon état.

Exemple :

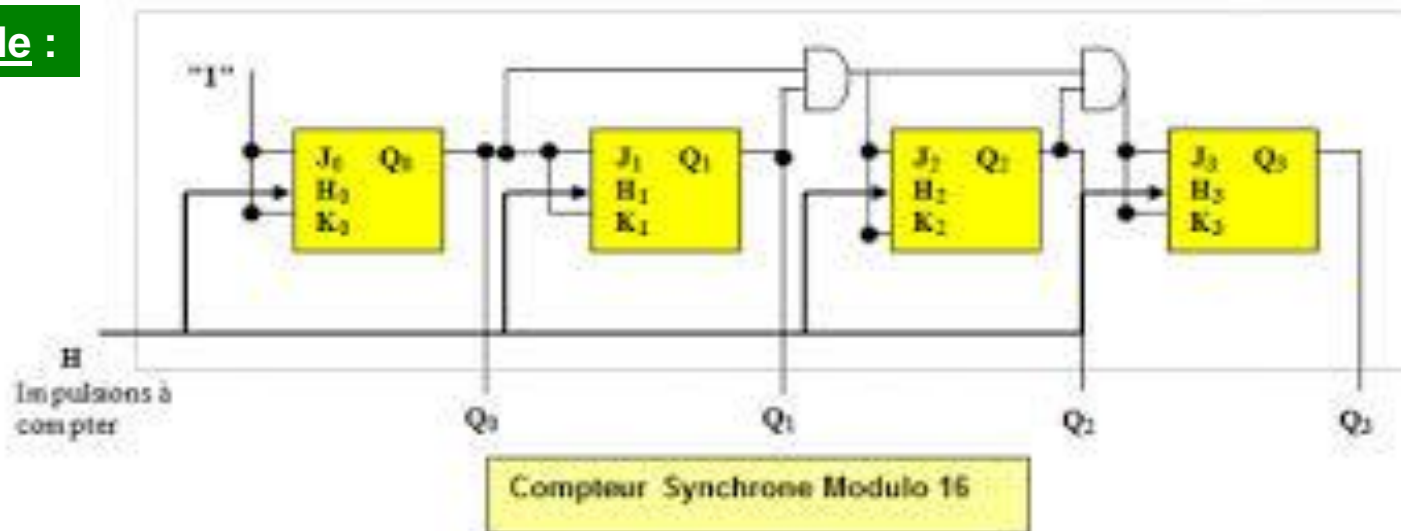

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

■ Les compteurs synchrones à cycle régulier

a°) $N = 2^n$: compteurs synchrones à cycle de comptage complet.

Exemple n°1 :

Compteur synchrone modulo 4 : $\rightarrow 4 = 2^2 \rightarrow 2$ bascules JK

Table de vérité inversée de la bascule JK

Q_n	Q_{n+1}	J	K
0	0	0	0
		0	1
0	1	1	0
		1	1
1	0	0	1
		1	1
1	1	0	0
		1	0

Table de transition d'une bascule JK

Q_n	Q_{n+1}	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

- Pour réaliser ce compteur il faut 2 bascules JK.

Table de transition du compteur modulo 4

Transition désirée	Commande à appliquer pour la JKH	
$Q_t \rightarrow Q_{t+1}$	J	K
$0 \rightarrow 0$	0	x
$0 \rightarrow 1$	1	x
$1 \rightarrow 0$	x	1
$1 \rightarrow 1$	x	0


États	Q_B	Q_A	J_B	K_B	J_A	K_A
0	↓ 0	↓ 0	0	X	1	X
1	↓ 0	↓ 1	1	X	x	1
2	↓ 1	↓ 0	X	0	1	X
3	↓ 1	↓ 1	X	1	X	1
0	↓ 0	↓ 0				

- On remplit les états de JK d'une ligne en considérant la sortie de cette ligne comme Q_n et les sorties de la ligne suivante comme Q_{n+1}


- Pour un compteur modulo 4 pour quitter de 1 à 2 les entrées des bascules J_A K_A et J_B K_B doivent se trouver au bon niveau logique pour que la sortie de la bascule A passe de 1 à 0 et la sortie de la bascule B passe de 0 à 1.

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Simplification par tableau de Karnaugh

 


$$\underline{JA = 1}$$

 


$$\underline{JB = QA}$$

États	Q _B	Q _A	J _B	K _B	J _A	K _A
0	0	0	0	X	1	X
1	0	1	1	X	x	1
2	1	0	X	0	1	X
3	1	1	X	1	X	1
0	0	0				

$$JA = KA = 1$$
$$JB = KB = QA$$

 


$$\underline{KA = 1}$$

 


$$\underline{KB = QA}$$

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Logigramme

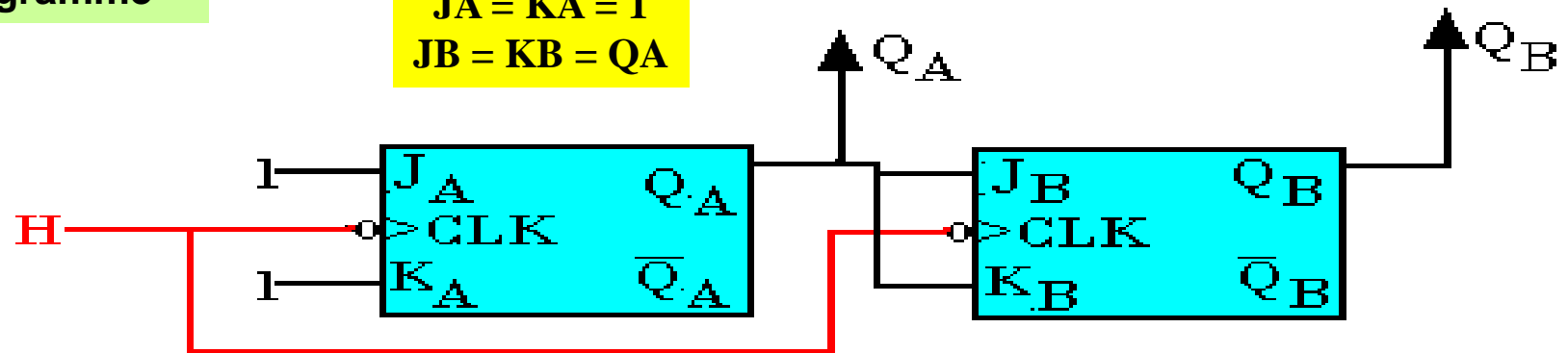

Chronogramme

 

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Exemple n°2 :

Compteur synchrone modulo 4 : $\rightarrow 4 = 2^2 \rightarrow 2$ bascules DH

Table de transition de la bascule D

Transition désirée	Commande à appliquer pour la DH
$Q_t \rightarrow Q_{t+1}$	D
0 \rightarrow 0	0
0 \rightarrow 1	1
1 \rightarrow 0	0
1 \rightarrow 1	1

Table de transition du compteur

États	Q_B	Q_A	D_B	D_A
0	0	0	0	1
1	0	1	1	0
2	1	0	1	1
3	1	1	0	0
0	0	0		

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Simplification par Karnaugh

DA

		QB	
QA	0	1	
	0	1	
1	0	0	

$$\underline{\underline{D_A = \overline{Q_A}}}$$

DB


		QB	
QA	0	1	
	0	0	1
1	1	1	0

$$D_B = Q_B \overline{Q_A} + \overline{Q_B} Q_A$$


$$\underline{\underline{D_B = Q_B \oplus Q_A}}$$

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Logigramme

 

Chronogramme

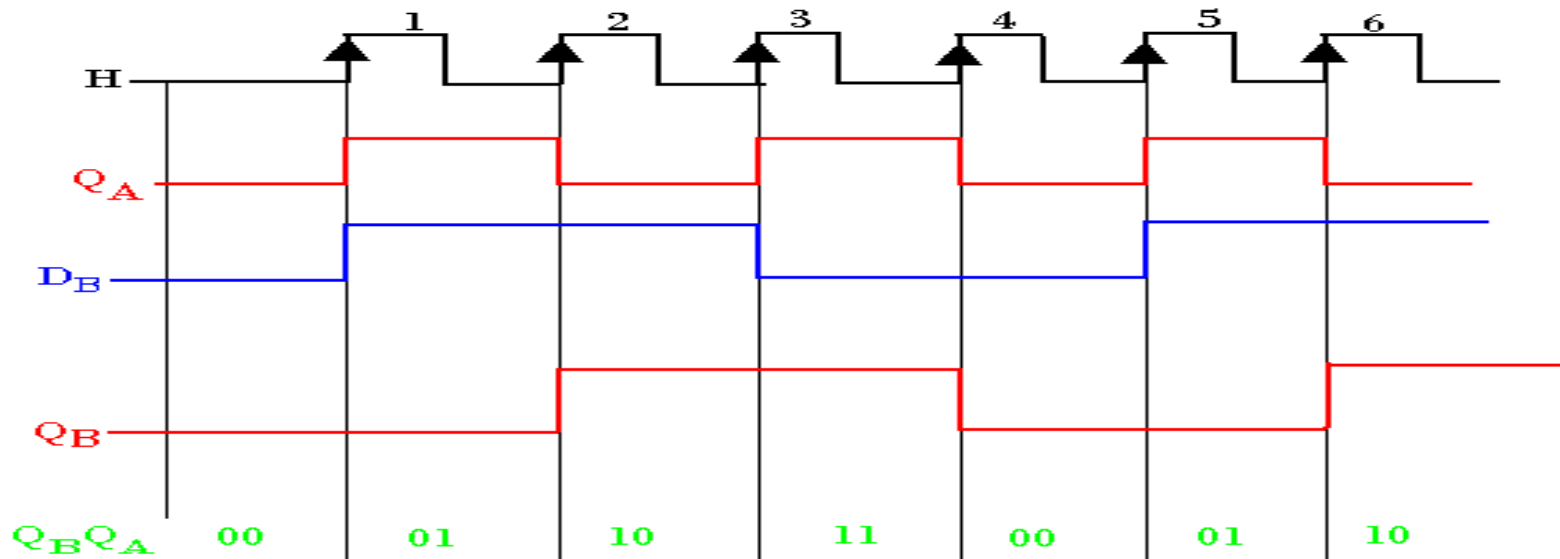

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Exemple n°3 :

Table de transition du compteur synchrone modulo 8

Transition désirée	Commande à appliquer pour la TH
$Q_t \rightarrow Q_{t+1}$	T
0 \rightarrow 0	0
0 \rightarrow 1	1
1 \rightarrow 0	1
1 \rightarrow 1	0

	Etat Initial de T ₂	Etat Initial de T ₁	Etat Initial de T ₀		Action à l'entrée de T ₂	Action à l'entrée de T ₁	Action à l'entrée de T ₀
Top	Q ₂	Q ₁	Q ₀	→	T ₂	T ₁	T ₀
Cl	0	0	0		0	0	1
1	0	0	1		0	1	1
2	0	1	0		0	0	1
3	0	1	1		1	1	1
4	1	0	0		0	0	1
5	1	0	1		0	1	1
6	1	1	0		0	0	1
7	1	1	1		1	1	1
8	0	0	0				

$$\begin{aligned}
 T_0 &= 1 \\
 T_1 &= Q_0 \\
 T_2 &= Q_0 \cdot Q_1
 \end{aligned}$$

Chapitre VI : Les circuits séquentiels


Table de transition du compteur synchrone modulo 8

	Etat Initial de T ₂	Etat Initial de T ₁	Etat Initial de T ₀		Etat suivant de T ₂	Etat suivant de T ₁	Etat suivant de T ₀		Action à l'entrée de T ₂	Action à l'entrée de T ₁	Action à l'entrée de T ₀
Top	Q ₂	Q ₁	Q ₀	→	Q ₂ '	Q ₁ '	Q ₀ '	→	T ₂	T ₁	T ₀
1	0	0	0	→	0	0	1		0	0	1
2	0	0	1	→	0	1	0		0	1	1
3	0	1	0	→	0	1	1		0	0	1
4	0	1	1	→	1	0	0		1	1	1
5	1	0	0	→	1	0	1		0	0	1
6	1	0	1	→	1	1	0		0	1	1
7	1	1	0	→	1	1	1		0	0	1
8	1	1	1	→	0	0	0		1	1	1
9	0	0	0	→	0	0	1		0	0	1

$$\begin{aligned}T_0 &= 1 \\T_1 &= Q_0 \\T_2 &= Q_0 \cdot Q_1\end{aligned}$$

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

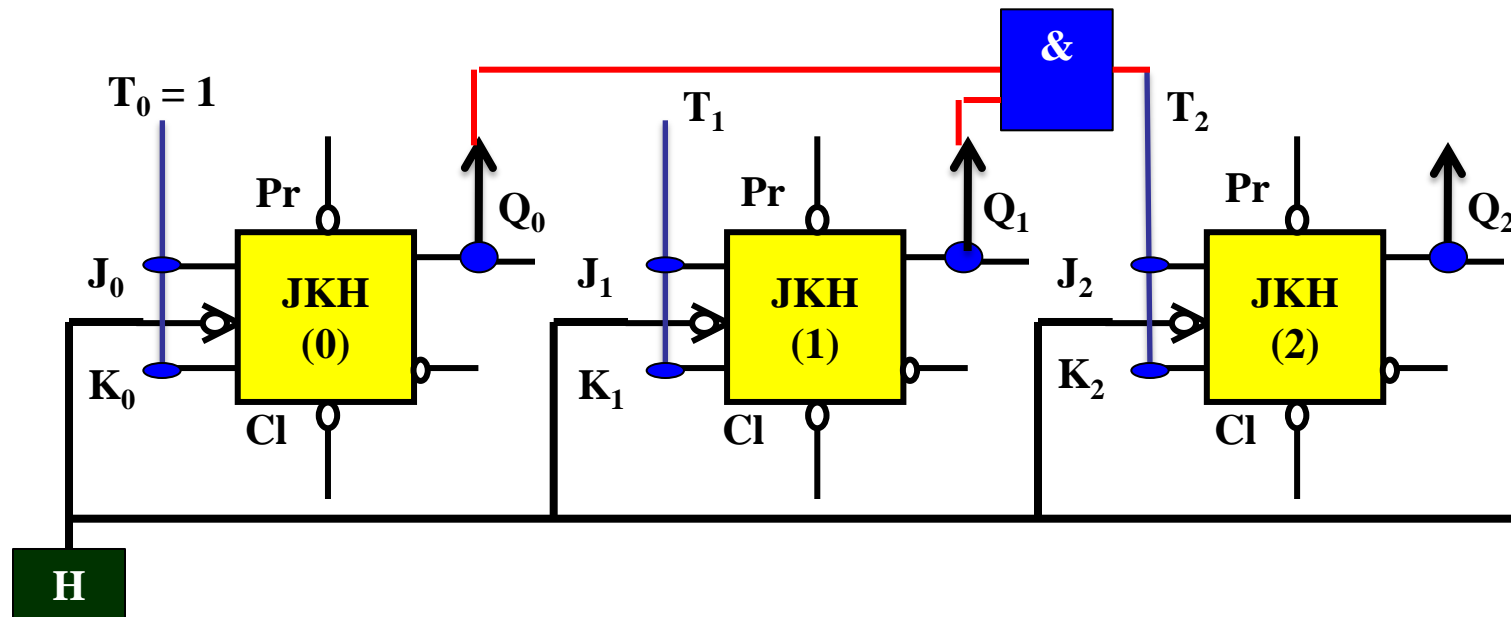Compteur synchrone modulo 8 : $\rightarrow 8 = 2^3 \rightarrow 3$ bascules JKH



Bascule JKH montée en bascule T

$$J_i = K_i = T_i$$

Relations générales de récurrence

$$J_0 = K_0 = T_0 = 1$$

$$J_i = K_i = T_i = Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2 \dots Q_{i-1}$$

ou autrement :

$$J_i = K_i = T_i = T_{i-1} \cdot Q_{i-1}$$

Dans le cas du compteur synchrone modulo 8

$$J_0 = K_0 = T_0 = 1$$

$$J_1 = K_1 = T_1 = Q_0$$

$$J_2 = K_2 = T_2 = Q_0 \cdot Q_1$$

$$T_0 = 1$$


$$T_1 = Q_0$$

$$T_2 = Q_0 \cdot Q_1$$

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Exercice : Établir la table de transition de ce compteur et par karnaugh les expressions logiques

Compteur synchrone modulo 8 : → 3 bascules DH

 

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Exemple n°4 :

Transition désirée	Commande à appliquer pour la TH
$Q_t \rightarrow Q_{t+1}$	T
$0 \rightarrow 0$	0
$0 \rightarrow 1$	1
$1 \rightarrow 0$	1
$1 \rightarrow 1$	0

$$\begin{aligned}
 T_0 &= 1 \\
 T_1 &= Q_0 \\
 T_2 &= Q_0 \cdot Q_1 \\
 T_3 &= Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2
 \end{aligned}$$

	Etat Initial de T_3	Etat Initial de T_2	Etat Initial de T_1	Etat Initial de T_0		Action à l'entrée de T_3	Action à l'entrée de T_2	Action à l'entrée de T_1	Action à l'entrée de T_0
Top	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	\rightarrow	T_3	T_2	T_1	T_0
Cl	0	0	0	0		0	0	0	1
1	0	0	0	1		0	0	1	1
2	0	0	1	0		0	0	0	1
3	0	0	1	1		0	1	1	1
4	0	1	0	0		0	0	0	1
5	0	1	0	1		0	0	1	1
6	0	1	1	0		0	0	0	1
7	0	1	1	1		1	1	1	1
8	1	0	0	0		0	0	0	1
9	1	0	0	1		0	0	1	1
10	1	0	1	0		0	0	0	1
11	1	0	1	1		0	1	1	1
12	1	1	0	0		0	0	0	1
13	1	1	0	1		0	0	1	1
14	1	1	1	0		0	0	0	1
15	1	1	1	1		1	1	1	1
16	0	0	0	0					

Table de transition du compteur synchrone modulo 16

Chapitre VI : Les circuits séquentiels


$$\begin{aligned}T_0 &= 1 \\T_1 &= Q_0 \\T_2 &= Q_0 \cdot Q_1 \\T_3 &= Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2\end{aligned}$$

Table de transition du compteur synchrone modulo 16

	Etat Initial de T ₃	Etat Initial de T ₂	Etat Initial de T ₁	Etat Initial de T ₀		Etat suivant de T ₃	Etat suivant de T ₂	Etat suivant de T ₁	Etat suivant de T ₀		Action à l'entrée de T ₃	Action à l'entrée de T ₂	Action à l'entrée de T ₁	Action à l'entrée de T ₀
Top	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	→	Q ₃ '	Q ₂ '	Q ₁ '	Q ₀ '	→	T ₃	T ₂	T ₁	T ₀
1	0	0	0	0	→	0	0	0	1		0	0	0	1
2	0	0	0	1	→	0	0	1	0		0	0	1	1
3	0	0	1	0	→	0	0	1	1		0	0	0	1
4	0	0	1	1	→	0	1	0	0		0	1	1	1
5	0	1	0	0	→	0	1	0	1		0	0	0	1
6	0	1	0	1	→	0	1	1	0		0	0	1	1
7	0	1	1	0	→	0	1	1	1		0	0	0	1
8	0	1	1	1	→	1	0	0	0		1	1	1	1
9	1	0	0	0	→	1	0	0	1		0	0	0	1
10	1	0	0	1	→	1	0	1	0		0	0	1	1
11	1	0	1	0	→	1	0	1	1		0	0	0	1
12	1	0	1	1	→	1	1	0	0		0	1	1	1
13	1	1	0	0	→	1	1	0	1		0	0	0	1
14	1	1	0	1	→	1	1	1	0		0	0	1	1
15	1	1	1	0	→	1	1	1	1		0	0	0	1
16	1	1	1	1	→	0	0	0	0		1	1	1	1

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

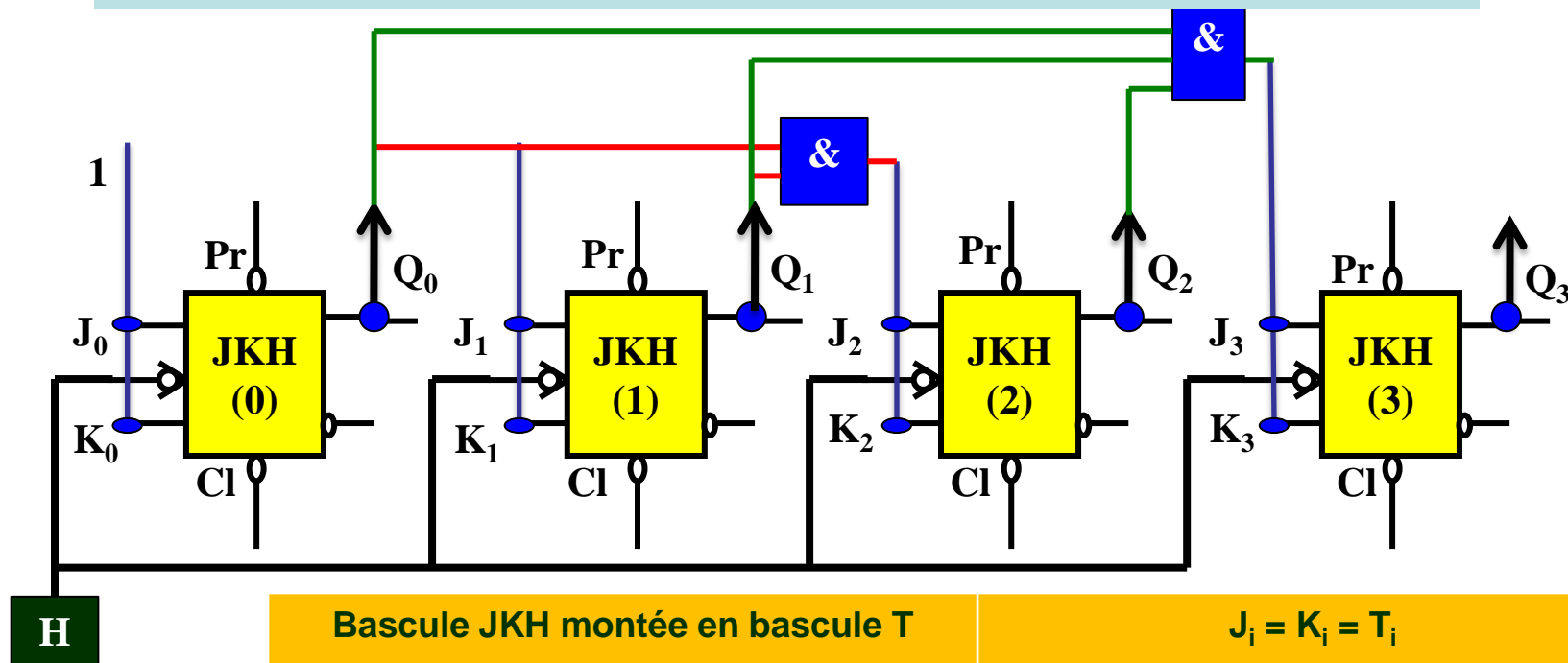Compteur synchrone modulo 16 : $\rightarrow 16 = 2^4 \rightarrow 4$ bascules JKH



$$\begin{aligned}T_0 &= 1 \\T_1 &= Q_0 \\T_2 &= Q_0 \cdot Q_1 \\T_3 &= Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2\end{aligned}$$

Bascule JKH montée en bascule T

Relations générales de récurrence

Dans le cas du compteur synchrone modulo 16

$$J_i = K_i = T_i$$


$$\begin{aligned}J_0 &= K_0 = 1 \\J_i &= K_i = Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2 \dots Q_{i-1} \\ \text{ou autrement :} \\J_i &= K_i = J_{i-1} \cdot Q_{i-1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}J_0 &= K_0 = 1 \\J_1 &= K_1 = Q_0 \\J_2 &= K_2 = Q_0 \cdot Q_1 \\J_3 &= K_3 = Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2\end{aligned}$$

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Exercice : Établir la table de transition de ce compteur et par karnaugh les expressions logiques

Compteur synchrone modulo 16 : ➔ 4 bascules DH

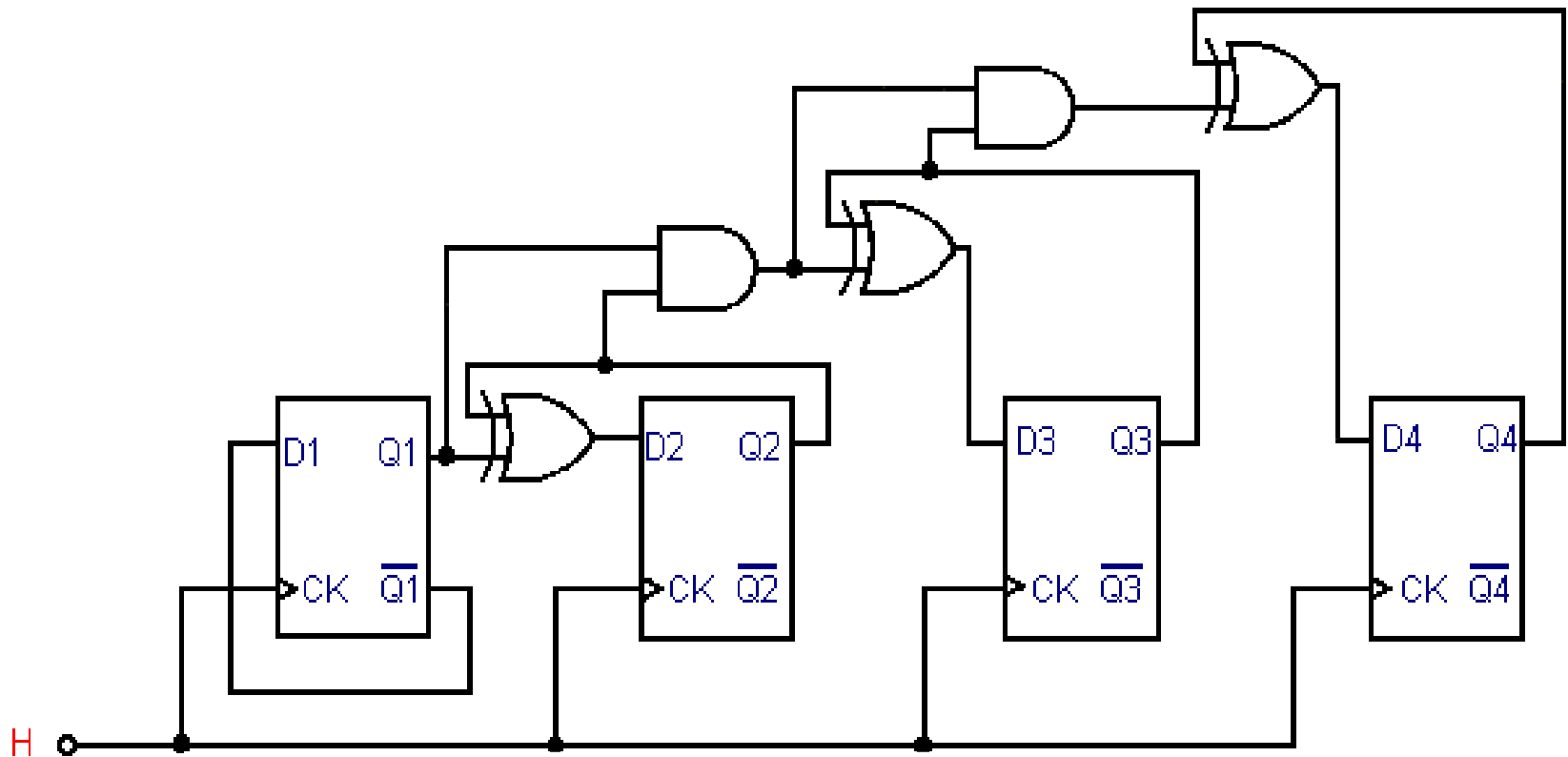

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

■ Les compteurs synchrones à cycle régulier

b°) $N < 2^n$: compteurs asynchrones à cycle de comptage incomplet.

Exemple n°1 :

Compteur synchrone modulo 7 : $\rightarrow 2^2 < 7 < 2^3 \rightarrow$ 3 bascules JKH

Table de transition du compteur

Transition désirée	Commande à appliquer pour la JKH	
$Q_t \rightarrow Q_{t+1}$	J	K
$0 \rightarrow 0$	0	x
$0 \rightarrow 1$	1	x
$1 \rightarrow 0$	x	1
$1 \rightarrow 1$	x	0

État	Q_C	Q_B	Q_A	J_C	K_C	J_B	K_B	J_A	K_A
0	0	0	0	0	X	0	X	1	X
1	0	0	1	0	X	1	X	X	1
2	0	1	0	0	X	X	0	1	X
3	0	1	1	1	X	X	1	X	1
4	1	0	0	X	0	0	X	1	X
5	1	0	1	X	0	1	X	X	1
6	1	1	0	X	1	X	1	0	X
	0	0	0						

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Simplification par Karnaugh

J_c

Q _c Q _B \ Q _A	0	1
00	0	0
01	0	1
11	X	X
10	X	X

K_c

Q _c Q _B \ Q _A	0	1
00	X	X
01	X	X
11	1	X
10	0	0

J_B

Q _c Q _B \ Q _A	0	1
00	0	1
01	X	X
11	X	X
10	0	1

K_B

Q _c Q _B \ Q _A	0	1
00	X	X
01	0	1
11	1	X
10	X	X

J_A

Q _c Q _B \ Q _A	0	1
00	1	X
01	1	X
11	0	X
10	1	X

K_A


Q _c Q _B \ Q _A	0	1
00	X	1
01	X	1
11	X	X
10	X	1

$$\begin{aligned}J_c &= Q_A Q_B \\K_c &= Q_B \\J_B &= Q_A\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}J_A &= \bar{Q}_c + \bar{Q}_B \\K_A &= 1 \\K_B &= Q_c + Q_A\end{aligned}$$

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Logigramme

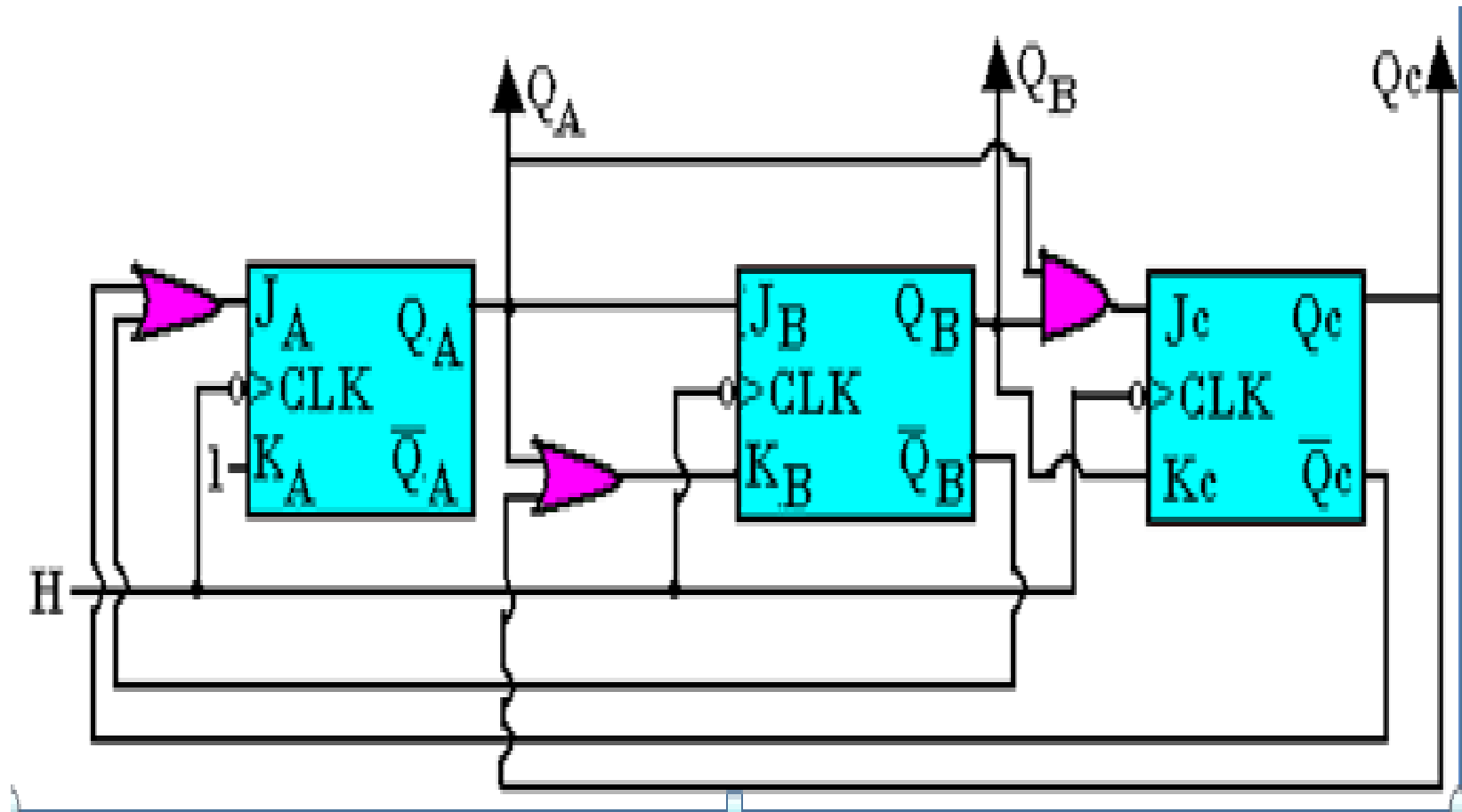

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Exemple n°2 :

Compteur synchrone modulo 6 : $\rightarrow 2^2 < 6 < 2^3 \rightarrow$ 3 bascules TH

Transition désirée	Commande à appliquer pour la TH
$Q_t \rightarrow Q_{t+1}$	T
0 \rightarrow 0	0
0 \rightarrow 1	1
1 \rightarrow 0	1
1 \rightarrow 1	0

	Etat Initial de T ₂	Etat Initial de T ₁	Etat Initial de T ₀		Action à l'entrée de T2	Action à l'entrée de T1	Action à l'entrée de T0
Top	Q ₂	Q ₁	Q ₀	\rightarrow	T ₂	T ₁	T ₀
CI	0	0	0		0	0	1
1	0	0	1		0	1	1
2	0	1	0		0	0	1
3	0	1	1		1	1	1
4	1	0	0		0	0	1
5	1	0	1		1	0	1
6	0	0	0				

Table de transition du compteur synchrone modulo 6

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Compteur synchrone modulo 6 : $\rightarrow 2^2 < 6 < 2^3 \rightarrow$ 3 bascules TH

	Etat Initial de T ₂	Etat Initial de T ₁	Etat Initial de T ₀		Etat suivant de T ₂	Etat suivant de T ₁	Etat suivant de T ₀		Action à l'entrée de T ₂	Action à l'entrée de T ₁	Action à l'entrée de T ₀
Top	Q ₂	Q ₁	Q ₀	→	Q ₂ '	Q ₁ '	Q ₀ '	→	T ₂	T ₁	T ₀
0	0	0	0	→	0	0	1		0	0	1
1	0	0	1	→	0	1	0		0	1	1
2	0	1	0	→	0	1	1		0	0	1
3	0	1	1	→	1	0	0		1	1	1
4	1	0	0	→	1	0	1		0	0	1
5	1	0	1	→	0	0	0		1	0	1

Table de transition du compteur synchrone modulo 6

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Simplification par Karnaugh

T_2	T_1	T_0
0	0	1
0	1	1
0	0	1
1	1	1
0	0	1
1	0	1

$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
Q_2				
0	1	1	1	1
1	1	1	1	1

$$T_0 = 1$$

$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
Q_2				
0	0	1	1	0
1	0	0	x	x

$$T_1 = Q_0 \overline{Q_2}$$


$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
Q_2				
0	0	0	1	0
1	0	1	x	x

$$T_2 = Q_0 (Q_1 + Q_2)$$

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Compteur synchrone modulo 6 : $\rightarrow 2^2 < 6 < 2^3 \rightarrow$ 3 bascules TH

Logigramme

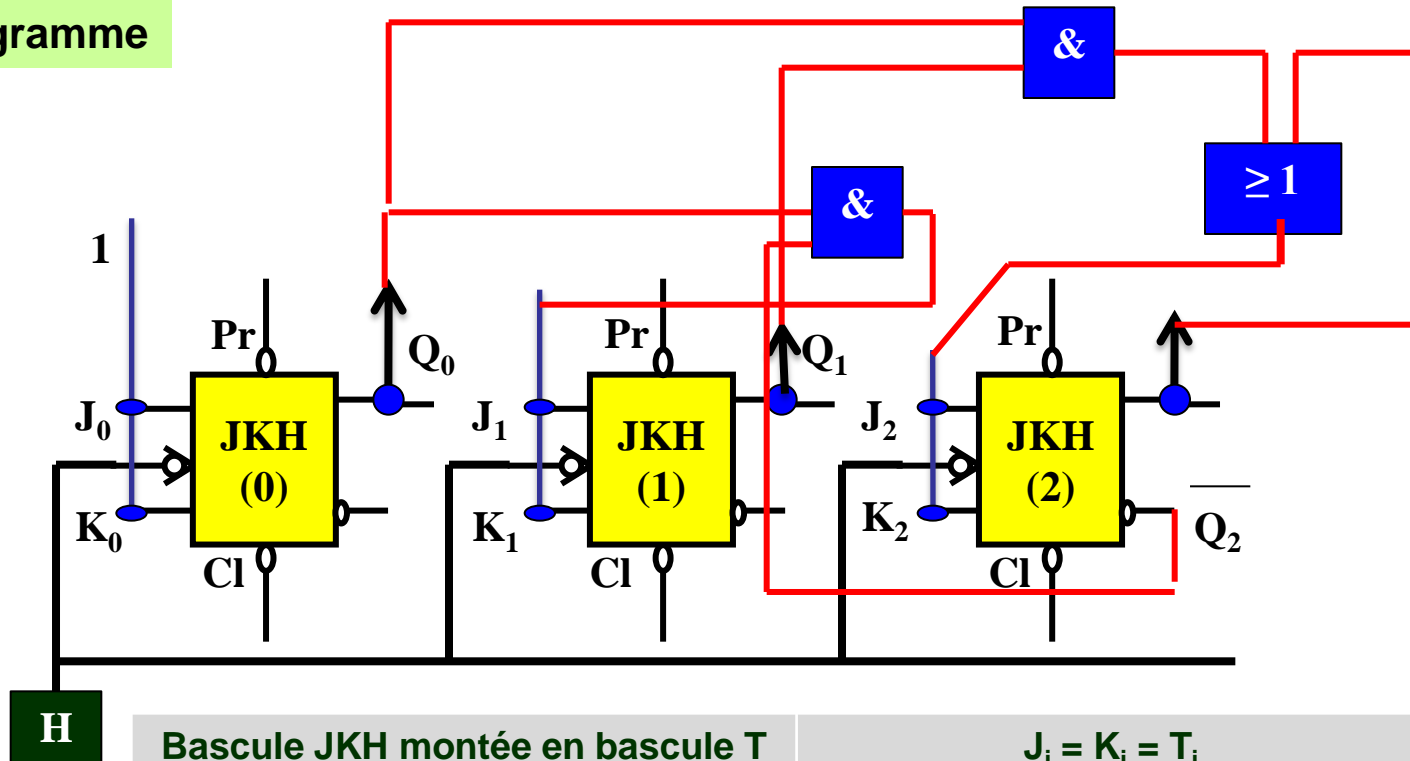

Bascule JKH montée en bascule T

$$J_i = K_i = T_i$$

Relations générales

$$\begin{aligned} J_0 &= K_0 = T_0 = \underline{1} \\ J_1 &= K_1 = T_1 = Q_0 \cdot Q_2 \\ J_2 &= K_2 = T_1 = Q_0 \cdot (Q_1 + Q_2) \end{aligned}$$

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Exemple n°3 :

Compteur synchrone modulo 6 : $\rightarrow 2^2 < 6 < 2^3 \rightarrow$ 3 bascules JKH

	Etat Initial de JKH ₂	Etat Initial de JKH ₁	Etat Initial de JKH ₀		Etat suivant de JKH ₂	Etat suivant de JKH ₁	Etat suivant de JKH ₀		Action à l'entrée de J2	Action à l'entrée de K2	Action à l'entrée de J1	Action à l'entrée de K1	Action à l'entrée de J0	Action à l'entrée de K0
Top	Q ₂	Q ₁	Q ₀	\rightarrow	Q ₂ '	Q ₁ '	Q ₀ '	\rightarrow	J ₂	K ₂	J ₁	K ₁	J ₀	K ₀
0	0	0	0	\rightarrow	0	0	1		0	x	0	x	1	x
1	0	0	1	\rightarrow	0	1	0		0	x	1	x	x	1
2	0	1	0	\rightarrow	0	1	1		0	x	x	0	1	x
3	0	1	1	\rightarrow	1	0	0		1	x	x	1	x	1
4	1	0	0	\rightarrow	1	0	1		x	0	0	x	1	x
5	1	0	1	\rightarrow	0	0	0		x	1	0	x	x	1

$$J_0 = K_0 = 1$$

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Simplification par Karnaugh

J ₂	K ₂	J ₁	K ₁
0	x	0	x
0	x	1	x
0	x	x	0
1	x	x	1
x	0	0	x
x	1	0	x

Q ₂ \ Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
0	0	1	x	x
1	0	0	x	x

$$J_1 = Q_0 \overline{Q_2}$$

Q ₂ \ Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
0	x	x	1	0
1	x	x	x	x

$$K_1 = Q_0$$

Q ₂ \ Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	x	x	x	x

$$J_2 = Q_0 Q_1$$


Q ₂ \ Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
0	x	x	x	x
1	0	1	x	x

$$K_2 = Q_0$$

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Compteur synchrone modulo 6 : $\rightarrow 2^2 < 6 < 2^3 \rightarrow$ 3 bascules JKH

Logigramme

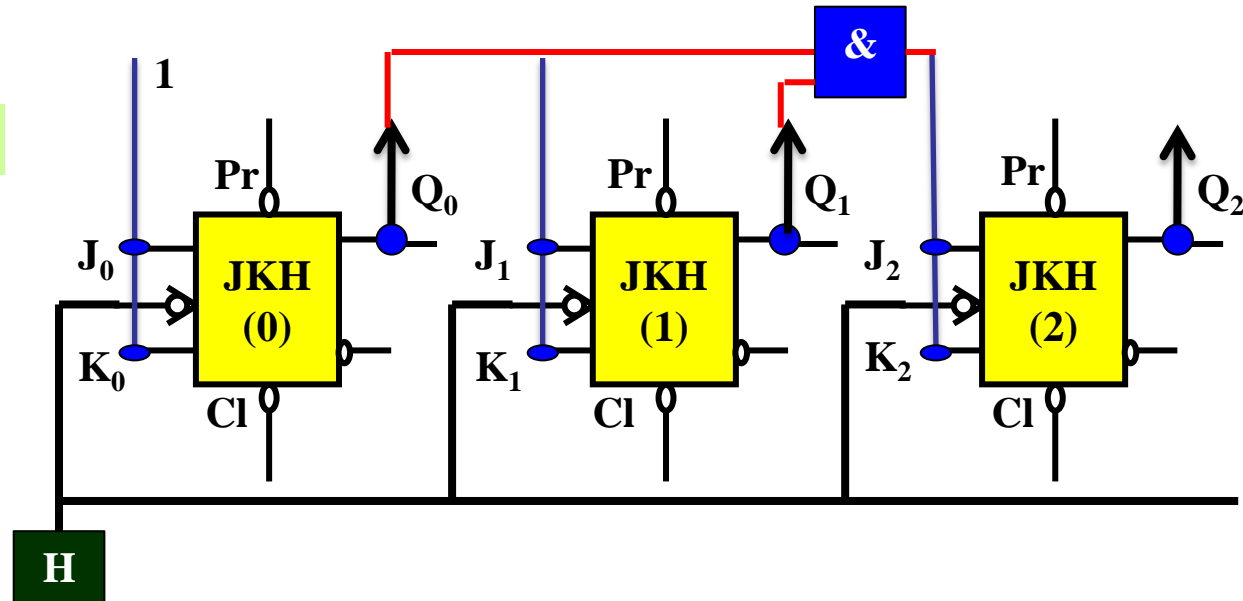

Bascule JKH montée en bascule T

$$J_i = K_i = T_i$$

Relations générales de
récurrence
compteur synchrone modulo 2^n

$$J_0 = K_0 = 1$$

$$J_i = K_i = Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2 \dots Q_{i-1}$$

ou autrement :

$$J_i = K_i = J_{i-1} \cdot Q_{i-1}$$

Dans le cas du compteur
synchrone modulo 6

$$\underline{J_0} = K_0 = 1$$

$$J_1 = Q_0 \cdot Q_2 \quad \text{et} \quad K_1 = Q_0$$

$$J_2 = Q_0 \cdot Q_1 \quad \text{et} \quad K_2 = Q_0$$


Chapitre VI : Les circuits séquentiels

■ Les compteurs synchrones à cycle non régulier (ou dans un ordre quelconque).

► On réalise d'abord un compteur de même modulo, ensuite on transcode ses sorties pour obtenir le cycle demandé.

 Exemple n°1 :

► Réalisation d'un compteur ayant pour cycle : 2, 5, 6, 8, 10, 13.



N°	Q_2	Q_1	Q_0	Transition	N°	S_3	S_2	S_1	S_0
0	0	0	0	→	2	0	0	1	0
1	0	0	1	→	5	0	1	0	1
2	0	1	0	→	6	0	1	1	0
3	0	1	1	→	8	1	0	0	0
4	1	0	0	→	10	1	0	1	0
5	1	0	1	→	13	1	1	0	1

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Exemple n°2 :

Compteur synchrone modulo 6 à cycle irrégulier : $\rightarrow 2^2 < 6 < 2^3 \rightarrow$ 3 bascules JKH

► Soit à construire un compteur synchrone modulo 6 décrivant le cycle suivant et utilisant des JK

Top	A	B	C	Cycle irrégulier
0	0	0	0	0
1	1	0	0	4
2	0	1	0	2
3	1	1	0	6
4	0	1	1	3
5	1	1	1	7

► Attention ce cycle n'est pas binaire régulier : on peut déduire du tableau les états que doivent prendre à chaque instant les entrées J et K pour que le compteur décrive le cycle désiré.

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

► Ainsi par exemple :

- lorsque $Q_A = Q_B = Q_C = 0$ pour qu'au top suivant Q_A passe à 1 il faut $J_A = 1$ et K_A indifférent,
- pour que Q_B reste à 0 il faut $J_B = 0$ et K_B indifférent,
- pour que Q_C reste à 0 il faut $J_C = 0$ et K_C indifférent, etc.

► On aboutit alors au tableau de transition suivant :

Top	A	B	C	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C
0	0	0	0	1	x	0	x	0	x
1	1	0	0	x	1	1	x	0	x
2	0	1	0	1	x	x	0	0	x
3	1	1	0	x	1	x	0	1	x
4	0	1	1	1	x	x	0	x	0
5	1	1	1	x	1	x	1	x	1

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

- En utilisant le diagramme de Karnaugh on va déterminer les équations et donc la circuiterie à réaliser.
- On note les 1 de la sortie A B C, ainsi la première ligne pour Top = 0 donne A B C = 1 et dans le tableau on note la valeur correspondante de JA soit 1 ici.
- Sur le diagramme de Karnaugh on a figuré en rouge dans les cases correspondantes les différentes valeurs de Top, ainsi la case en haut à droite correspond à Top = 1

N	QA	QB	QC	J _A	K _A	J _B	K _B	J _C	K _C
0	0	0	0	1	x	0	x	0	x
1	1	0	0	x	1	1	x	0	x
2	0	1	0	1	x	x	0	0	x
3	1	1	0	x	1	x	0	1	x
4	0	1	1	1	x	x	0	x	0
5	1	1	1	x	1	x	1	x	1

J _A	$\bar{Q}_A \bar{Q}_B$	$\bar{Q}_A Q_B$	$Q_A Q_B$	$Q_A \bar{Q}_B$
\bar{Q}_C	1 ₀	1 ₂	x ₃	x ₁
Q_C	x	1 ₄	x ₅	x

- Dans ce cas précis il n'y a que des 1 ou des cases indifférentes dans le diagramme donc JA = 1, on trouvera la même chose pour KA.

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

- Par contre le diagramme pour JB contient un 0 dans la case 0, on ne pourra donc avoir que 4 cases remplies de 1 contigus

Top	A	B	C	J _A	K _A	J _B	K _B	J _C	K _C
0	0	0	0	1	x	0	x	0	x
1	1	0	0	x	1	1	x	0	x
2	0	1	0	1	x	x	0	0	x
3	1	1	0	x	1	x	0	1	x
4	0	1	1	1	x	x	0	x	0
5	1	1	1	x	1	x	1	x	1

J_B

0	x	x	1
x	x	x	x

K_B

x	0	0	x
x	0	1	x

J_C

0	0	1	0
0	x	x	0


K_C

x	x	x	x
0	0	1	0

- Donc $J_B = Q_A$ et $K_B = Q_A \cdot Q_C$
- De même on trouvera $J_C = Q_A \cdot Q_B$ et $K_C = Q_A \cdot Q_B$.

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

 - On prendra par exemple pour KC la simplification la moins performante soit $QA \cdot QB$ parce que c'est la même chose pour JC.
- D'où la réalisation avec deux portes ET. Mais l'autre solution implique les deux mêmes portes ET et n'est guère plus complexe à réaliser.



$$JA = KA = 1$$

$$JB = QA \text{ et } KB = QA \cdot QC$$

$$JC = KC = QA \cdot QB$$

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

3°) Les décompteurs synchrones (ou décompteurs parallèles)

■ Les décompteurs synchrones à cycle régulier

a°) $N = 2^n$: décompteurs synchrones à cycle de comptage complet.

- Le principe de construction des décompteurs synchrones est le même que celui des compteurs synchrones.
- Il suffit d'établir la table de transition, sortir les équations et faire le logigramme à l'aide des bascules et portes logiques.

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Exemple n°1 :

décompteur synchrone modulo 4 : $\rightarrow 4 = 2^2 \rightarrow 2$ bascules DH

Transition désirée	Commande à appliquer pour la DH
$Q_t \rightarrow Q_{t+1}$	D
0 \rightarrow 0	0
0 \rightarrow 1	1
1 \rightarrow 0	0
1 \rightarrow 1	1

1°) Table de transition du décompteur

États	Q_B	Q_A	D_B	D_A
3	1	1	1	0
2	1	0	0	1
1	0	1	0	0
0	0	0	1	1
3	1	1		

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

2°) Équations simplifiées

D_B

	Q_A	0	1
Q_B	0	1	0
	1	0	1


$$D_B = \bar{Q}_A \bar{Q}_B + Q_A Q_B$$
$$D_B = \bar{Q}_B \oplus Q_A$$

D_A

	Q_A	0	1
Q_B	0	1	0
	1	1	0

$$D_A = \bar{Q}_A$$

3°) Logigramme

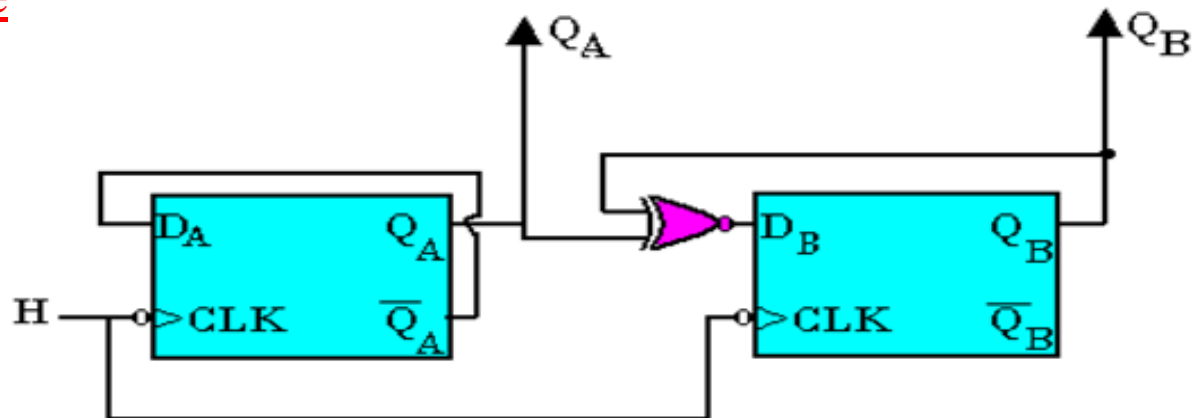

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Exemple n°2 :

décompteur synchrone modulo 8 : $\rightarrow 8 = 2^3 \rightarrow 3$ bascules TH

Transition désirée	Commande à appliquer pour la TH
$Q_t \rightarrow Q_{t+1}$	T
0 \rightarrow 0	0
0 \rightarrow 1	1
1 \rightarrow 0	1
1 \rightarrow 1	0

$$\begin{aligned} T_0 &= 1 \\ T_1 &= \overline{Q_0} \\ T_2 &= \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} \end{aligned}$$

	Etat Initial de T_2	Etat Initial de T_1	Etat Initial de T_0		Etat suivant de T_2	Etat suivant de T_1	Etat suivant de T_0		Action à l'entrée de T_2	Action à l'entrée de T_1	Action à l'entrée de T_0
Top	Q_2	Q_1	Q_0	\rightarrow	Q_2'	Q_1'	Q_0'	\rightarrow	T_2	T_1	T_0
1	0	0	0	\rightarrow	1	1	1		1	1	1
2	1	1	1	\rightarrow	1	1	0		0	0	1
3	1	1	0	\rightarrow	1	0	1		0	1	1
4	1	0	1	\rightarrow	1	0	0		0	0	1
5	1	0	0	\rightarrow	0	1	1		1	1	1
6	0	1	1	\rightarrow	0	1	0		0	0	1
7	0	1	0	\rightarrow	0	0	1		0	1	1
8	0	0	1	\rightarrow	0	0	0		0	0	1

Table de transition du décompteur synchrone modulo 8

Chapitre VI : Les circuits séquentiels


décompteur synchrone modulo 8 : $\rightarrow 8 = 2^3 \rightarrow 3$ bascules

	Etat Initial de T ₂	Etat Initial de T ₁	Etat Initial de T ₀		Action à l'entrée de T ₂	Action à l'entrée de T ₁	Action à l'entrée de T ₀
Top	Q ₂	Q ₁	Q ₀	\rightarrow	T ₂	T ₁	T ₀
Cl	0	0	0		1	1	1
1	1	1	1		0	0	1
2	1	1	0		0	1	1
3	1	0	1		0	0	1
4	1	0	0		1	1	1
5	0	1	1		0	0	1
6	0	1	0		0	1	1
7	0	0	1		0	0	1
8	0	0	0		1	1	1
9	1	1	1				

Table de transition du décompteur synchrone modulo 8

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

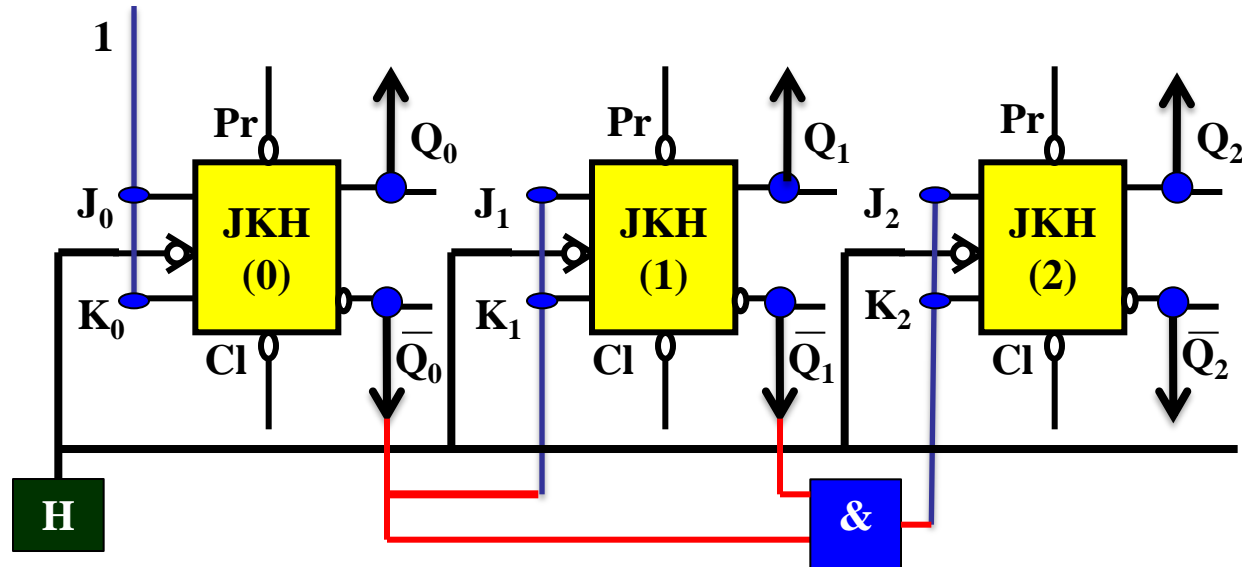décompteur synchrone modulo 8 : $\rightarrow 8 = 2^3 \rightarrow 3$ bascules JK




Basculer JKH montée en bascule T	$J_i = K_i = T_i$
Relations générales de récurrence	$J_i = K_i = \frac{J_0 = K_0 = 1}{Q_0 \cdot Q_1 \cdot Q_2 \dots Q_{i-1}}$ ou autrement : $J_i = K_i = J_{i-1} \cdot Q_{i-1}$
Dans le cas du décompteur synchrone modulo 8	$J_0 = K_0 = T_0 = 1$ $J_1 = K_1 = T_1 = Q_0$ $J_2 = K_2 = T_2 = Q_0 \cdot Q_1$

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Exercice : Établir la table de transition de ce décompteur et par karnaugh les expressions logiques

décompteur synchrone modulo 8 : $\rightarrow 8 = 2^3 \rightarrow 3$ bascules DH

 

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Exemple n°3 : décompteur synchrone modulo 16 : $\rightarrow 16 = 2^4 \rightarrow 4$ bascules TH

Transition désirée	Commande à appliquer pour la TH
$Q_t \rightarrow Q_{t+1}$	T
$0 \rightarrow 0$	0
$0 \rightarrow 1$	1
$1 \rightarrow 0$	1
$1 \rightarrow 1$	0

$$\begin{aligned}
 T_0 &= 1 \\
 T_1 &= \overline{Q_0} \\
 T_2 &= \overline{Q_0} \cdot Q_1 \\
 T_3 &= \overline{Q_0} \cdot Q_1 \cdot Q_2
 \end{aligned}$$

	Etat Initial de T_3	Etat Initial de T_2	Etat Initial de T_1	Etat Initial de T_0		Action à l'entrée de T_3	Action à l'entrée de T_2	Action à l'entrée de T_1	Action à l'entrée de T_0
Top	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	\rightarrow	T_3	T_2	T_1	T_0
Cl	0	0	0	0		1	1	1	1
1	1	1	1	1		0	0	0	1
2	1	1	1	0		0	0	1	1
3	1	1	0	1		0	0	0	1
4	1	1	0	0		0	1	1	1
5	1	0	1	1		0	0	0	1
6	1	0	1	0		0	0	1	1
7	1	0	0	1		0	0	0	1
8	1	0	0	0		1	1	1	1
9	0	1	1	1		0	0	0	1
10	0	1	1	0		0	0	1	1
11	0	1	0	1		0	0	0	1
12	0	1	0	0		0	1	1	1
13	0	0	1	1		0	0	0	1
14	0	0	1	0		0	0	1	1
15	0	0	0	1		0	0	0	1
16	0	0	0	0					

Table de transition du décompteur synchrone modulo 16

Chapitre VI : Les circuits séquentiels


$$\begin{aligned}
 T_0 &= 1 \\
 T_1 &= \overline{Q_0} \\
 T_2 &= Q_0 \cdot Q_1 \\
 T_3 &= \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2}
 \end{aligned}$$

	Etat Initial de T ₃	Etat Initial de T ₂	Etat Initial de T ₁	Etat Initial de T ₀		Etat suivant de T ₃	Etat suivant de T ₂	Etat suivant de T ₁	Etat suivant de T ₀		Action à l'entrée de T ₃	Action à l'entrée de T ₂	Action à l'entrée de T ₁	Action à l'entrée de T ₀
To p	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	→	Q ₃ '	Q ₂ '	Q ₁ '	Q ₀ '	→	T ₃	T ₂	T ₁	T ₀
1	0	0	0	0	→	1	1	1	1		1	1	1	1
2	1	1	1	1	→	1	1	1	0		0	0	0	1
3	1	1	1	0	→	1	1	0	1		0	0	1	1
4	1	1	0	1	→	1	1	0	0		0	0	0	1
5	1	1	0	0	→	1	0	1	1		0	1	1	1
6	1	0	1	1	→	1	0	1	0		0	0	0	1
7	1	0	1	0	→	1	0	0	1		0	0	1	1
8	1	0	0	1	→	1	0	0	0		0	0	0	1
9	1	0	0	0	→	0	1	1	1		1	1	1	1
10	0	1	1	1	→	0	1	1	0		0	0	0	1
11	0	1	1	0	→	0	1	0	1		0	0	1	1
12	0	1	0	1	→	0	1	0	0		0	0	0	1
13	0	1	0	0	→	0	0	1	1		0	1	1	1
14	0	0	1	1	→	0	0	1	0		0	0	0	1
15	0	0	1	0	→	0	0	0	1		0	0	1	1
16	0	0	0	1	→	0	0	0	0		0	0	0	1

Table de transition du décompteur synchrone modulo 16

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

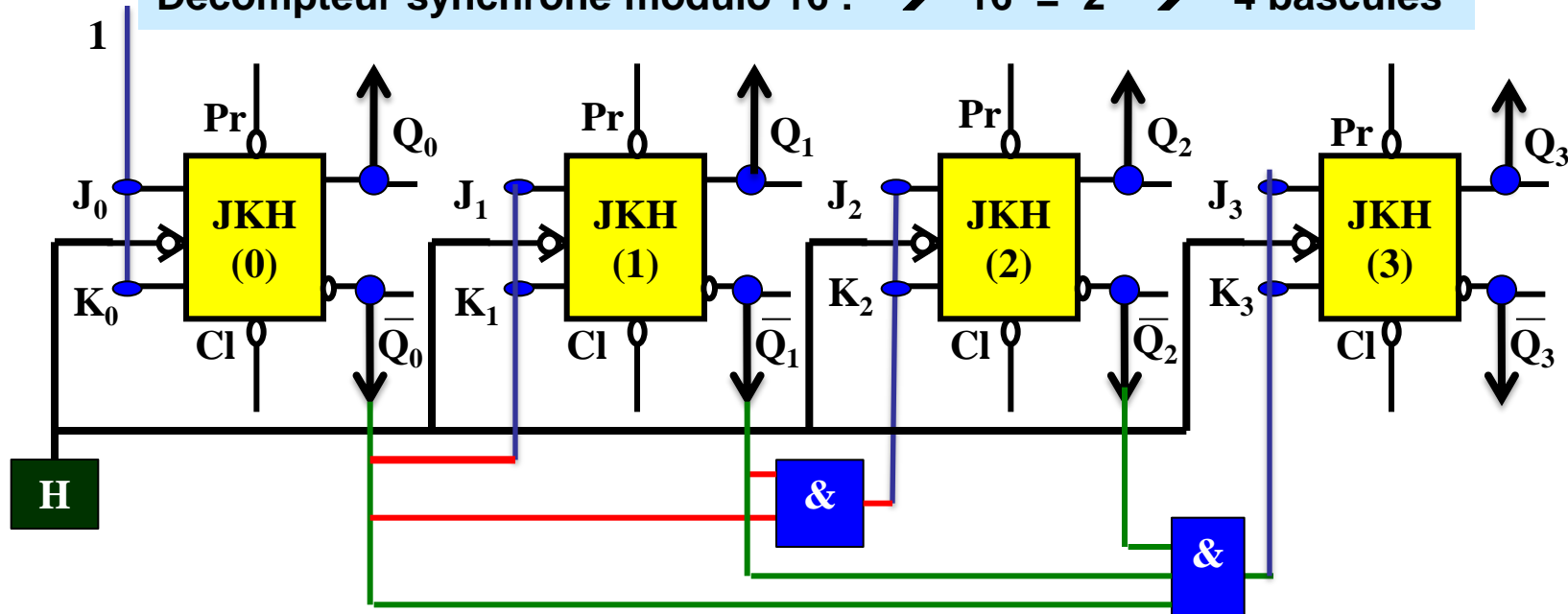Décompteur synchrone modulo 16 : $\rightarrow 16 = 2^4 \rightarrow 4$ bascules



Bascule JKH montée en bascule T	$J_i = K_i = T_i$
Relations générales de récurrence	$J_0 = K_0 = 1$ $J_i = K_i = \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2} \dots \overline{Q_{i-1}}$ ou autrement : $J_i = K_i = J_{i-1} \cdot \overline{Q_{i-1}}$
Dans le cas du compteur synchrone modulo 16	$J_0 = K_0 = 1$ $J_1 = K_1 = \overline{Q_0}$ $J_2 = K_2 = \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1}$ $J_3 = K_3 = \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_2}$

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

■ Les décompteurs synchrones à cycle régulier

b°) $N < 2^n$: décompteurs synchrones à cycle de comptage incomplet.

Exemple n°1 : décompteur synchrone modulo 6 : $\rightarrow 2^2 < 6 < 2^3 \rightarrow$ 3 bascules TH

Transition désirée	Commande à appliquer pour la TH		Etat Initial de T_2	Etat Initial de T_1	Etat Initial de T_0		Etat suivant de T_2	Etat suivant de T_1	Etat suivant de T_0		Action à l'entrée de T_2	Action à l'entrée de T_1	Action à l'entrée de T_0
		Top	Q_2	Q_1	Q_0	\rightarrow	Q_2'	Q_1'	Q_0'	\rightarrow	T_2	T_1	T_0
$Q_t \rightarrow Q_{t+1}$	T	1	0	0	0	\rightarrow	1	0	1		1	0	1
$0 \rightarrow 0$	0	2	1	0	1	\rightarrow	1	0	0		0	0	1
$0 \rightarrow 1$	1	3	1	0	0	\rightarrow	0	1	1		1	1	1
$1 \rightarrow 0$	1	4	0	1	1	\rightarrow	0	1	0		0	0	1
$1 \rightarrow 1$	0	5	0	1	0	\rightarrow	0	0	1		0	1	1
		6	0	0	1	\rightarrow	0	0	0		0	0	1
		7	0	0	0	\rightarrow	1	0	1		1	0	1

Table de transition du décompteur synchrone modulo 6

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

décompteur synchrone modulo 6 : $\rightarrow 2^2 < 6 < 2^3 \rightarrow$ 3 bascules TH

	Etat Initial de T_2	Etat Initial de T_1	Etat Initial de T_0		Action à l'entrée de T_3	Action à l'entrée de T_2	Action à l'entrée de T_1	Action à l'entrée de T_0
Top	Q_2	Q_1	Q_0	\rightarrow		T_2	T_1	T_0
Cl	0	0	0			1	0	1
1	1	0	1			0	0	1
2	1	0	0			1	1	1
3	0	1	1			0	0	1
4	0	1	0			0	1	1
5	0	0	1			0	0	1
6	0	0	0			1	0	1
7	1	0	1					

Table de transition du décompteur synchrone modulo 6

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Q_2	Q_1	Q_0	\rightarrow	Q_2'	Q_1'	Q_0'	\rightarrow	T_2	T_1	T_0
0	0	0	\rightarrow	1	0	1		1	0	1
1	0	1	\rightarrow	1	0	0		0	0	1
1	0	0	\rightarrow	0	1	1		1	1	1
0	1	1	\rightarrow	0	1	0		0	0	1
0	1	0	\rightarrow	0	0	1		0	1	1
0	0	1	\rightarrow	0	0	0		0	0	1
0	0	0	\rightarrow	1	0	1		1	0	1



T_0

T_1

T_2

Q_2	Q_1	Q_0			
			0	0	1
			0	1	1
			0	1	0
0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	x	x

$$T_0 = 1$$

Q_2	Q_1	Q_0			
			0	0	1
			0	1	1
			0	1	0
0	0	0	0	0	1
1	1	0	x	x	x

$$T_1 = \overline{Q_0} Q_1 + \overline{Q_0} Q_2$$

$$T_1 = \overline{Q_0} (Q_1 + Q_2)$$


Q_2	Q_1	Q_0			
			0	0	1
			0	1	1
			0	1	0
0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	x	x

$$T_2 = \overline{Q_0} \overline{Q_1}$$

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

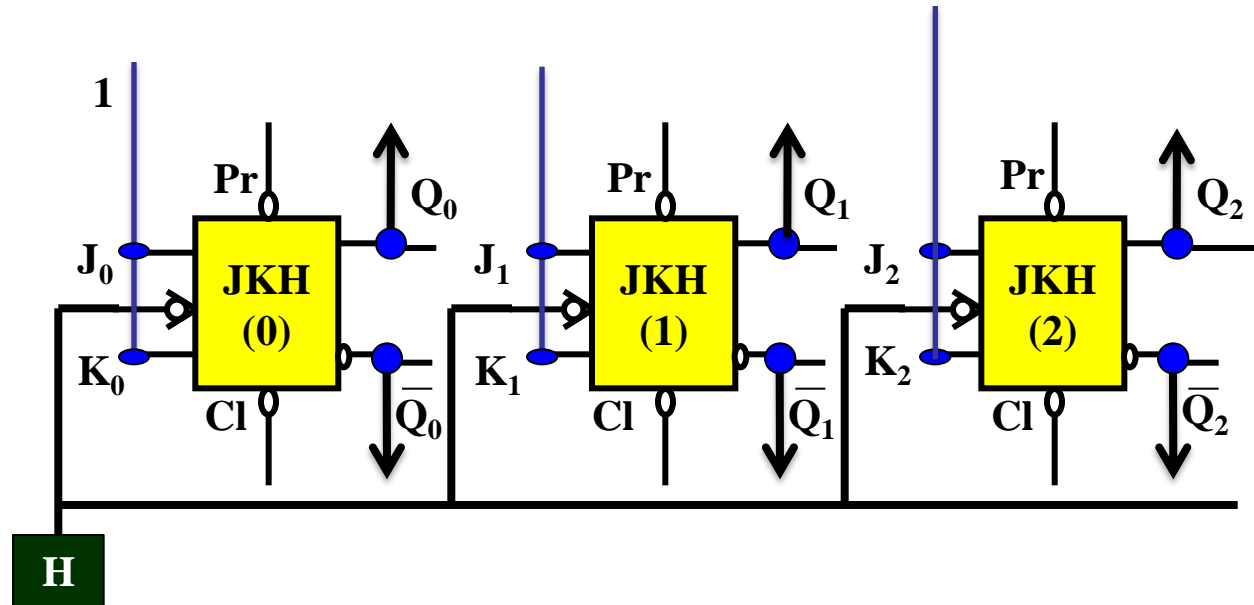Exercice : Réaliser le logigramme de ce décompteur

Décompteur synchrone modulo 6 : $\rightarrow 2^2 < 6 < 2^3 \rightarrow$ 3 bascules TH



Expressions de transition

$$T_0 = 1$$

$$T_1 = \overline{Q_0} Q_1 + \overline{Q_0} Q_2$$
$$T_1 = \overline{Q_0} (Q_1 + Q_2)$$

$$T_2 = \overline{Q_0} \overline{Q_1}$$


Chapitre VI : Les circuits séquentiels

■ Les décompteurs synchrones à cycle non régulier (ou dans un ordre quelconque).

► On réalise d'abord un compteur ou décompteur de même modulo, ensuite on transcode ses sorties pour obtenir le cycle demandé.

 Exemple :

► Réalisation d'un compteur ayant pour cycle : 2, 5, 6, 8, 10, 13.




N°	Q_2	Q_1	Q_0	Transition	N°	S_3	S_2	S_1	S_0
0	0	0	0	→	2	1	1	0	1
1	0	0	1	→	5	1	0	1	0
2	0	1	0	→	6	1	0	0	0
3	0	1	1	→	8	0	1	1	0
4	1	0	0	→	10	0	1	0	1
5	1	0	1	→	13	0	0	1	0

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

4°) Les compteurs synchrones réversibles (ou compteurs-décompteurs synchrones)

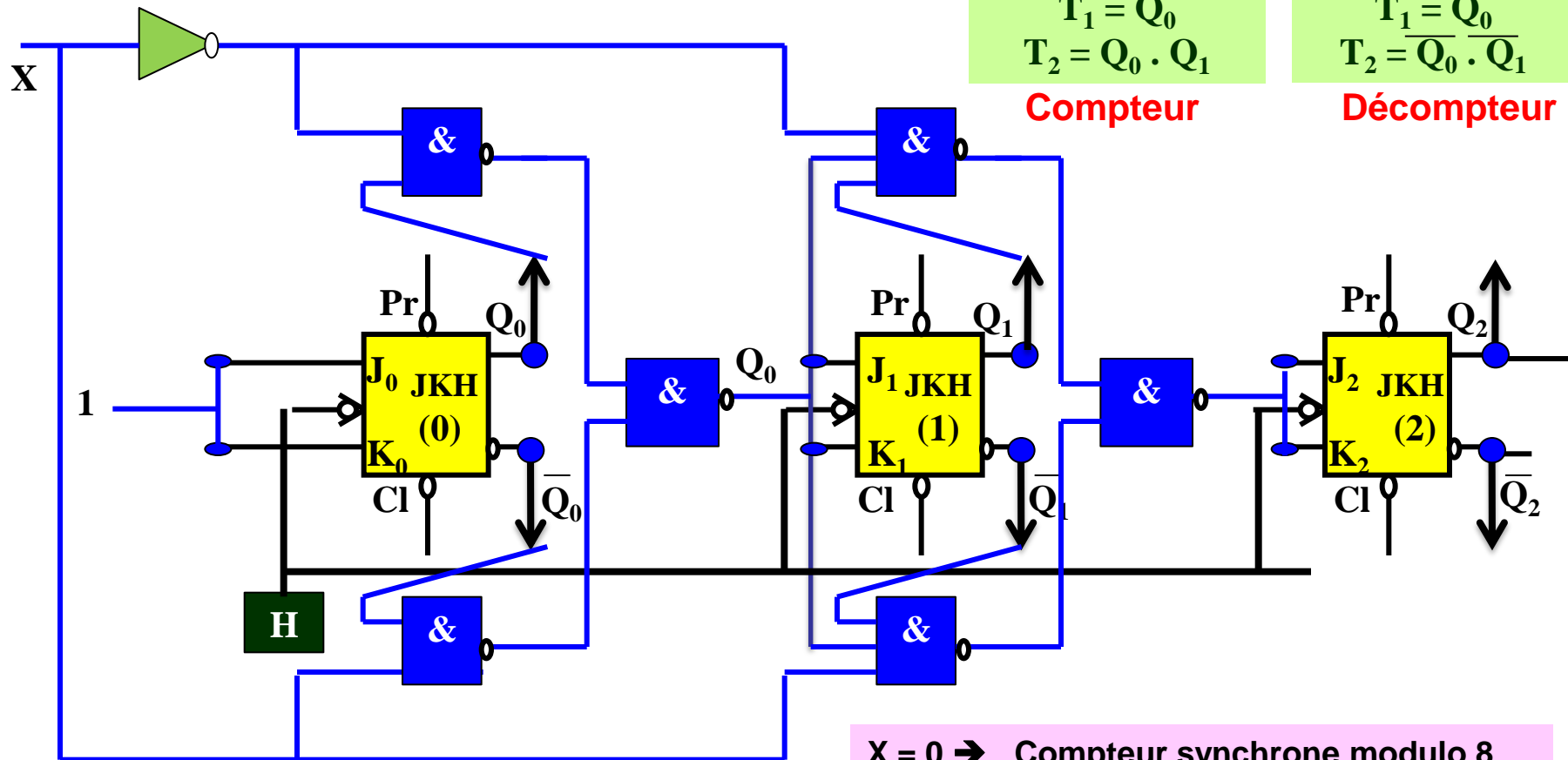Exemple de réalisation avec des bascules JKH



$$\begin{aligned} T_0 &= 1 \\ T_1 &= Q_0 \\ T_2 &= Q_0 \cdot Q_1 \end{aligned}$$

Compteur


$$\begin{aligned} T_0 &= \overline{1} \\ T_1 &= \overline{Q_0} \\ T_2 &= \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1} \end{aligned}$$

Décompteur

$X = 0 \rightarrow$ Compteur synchrone modulo 8
 $X = 1 \rightarrow$ Décompteur synchrone modulo 8

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

$X = 0 \rightarrow$ Compteur synchrone modulo 8

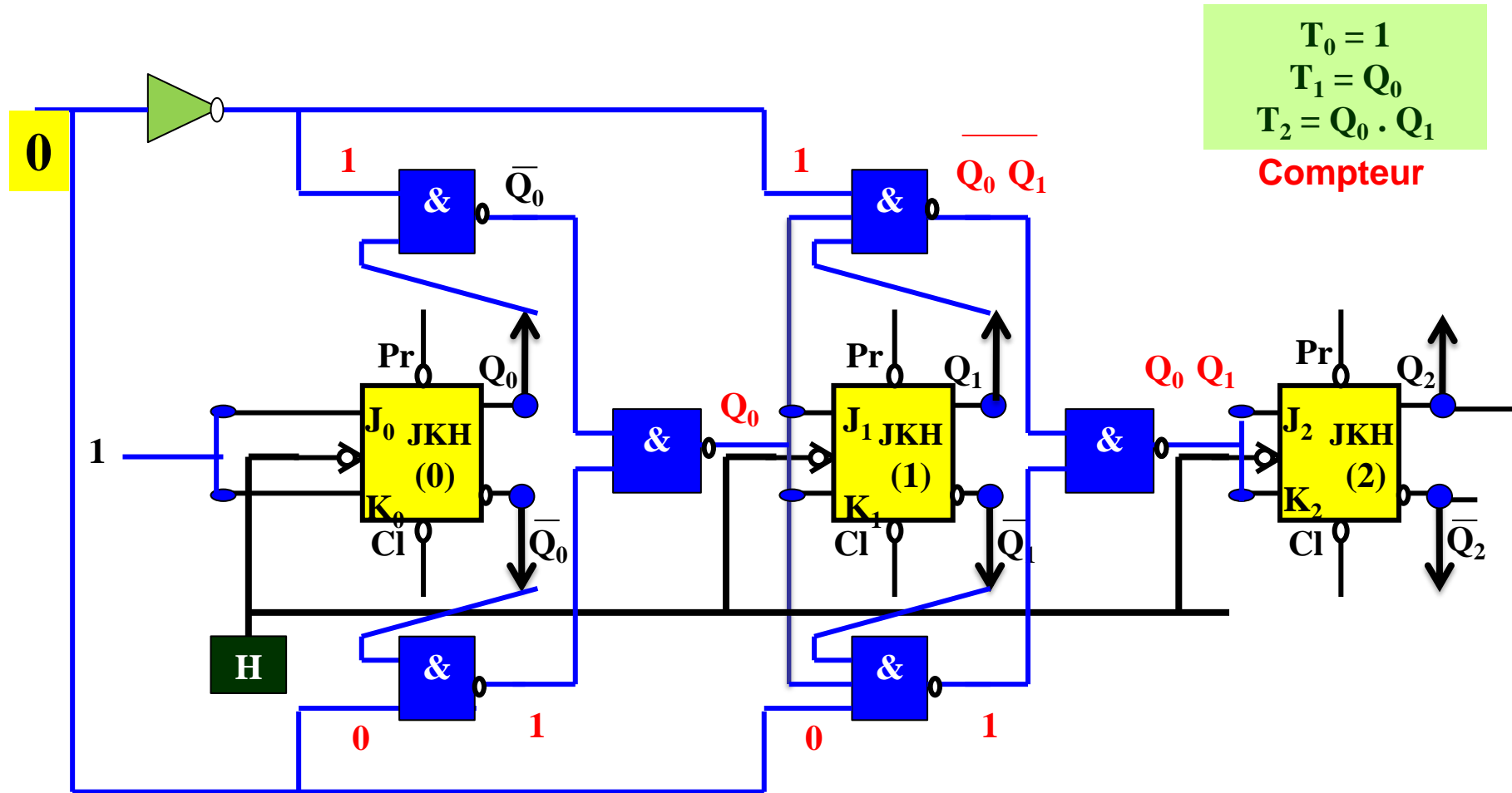


Chapitre VI : Les circuits séquentiels

X = 1 → Décompteur synchrone modulo 8

$$\begin{aligned} T_0 &= \underline{1} \\ T_1 &= \underline{Q_0} \\ T_2 &= \underline{Q_0 \cdot Q_1} \end{aligned}$$

Décompteur

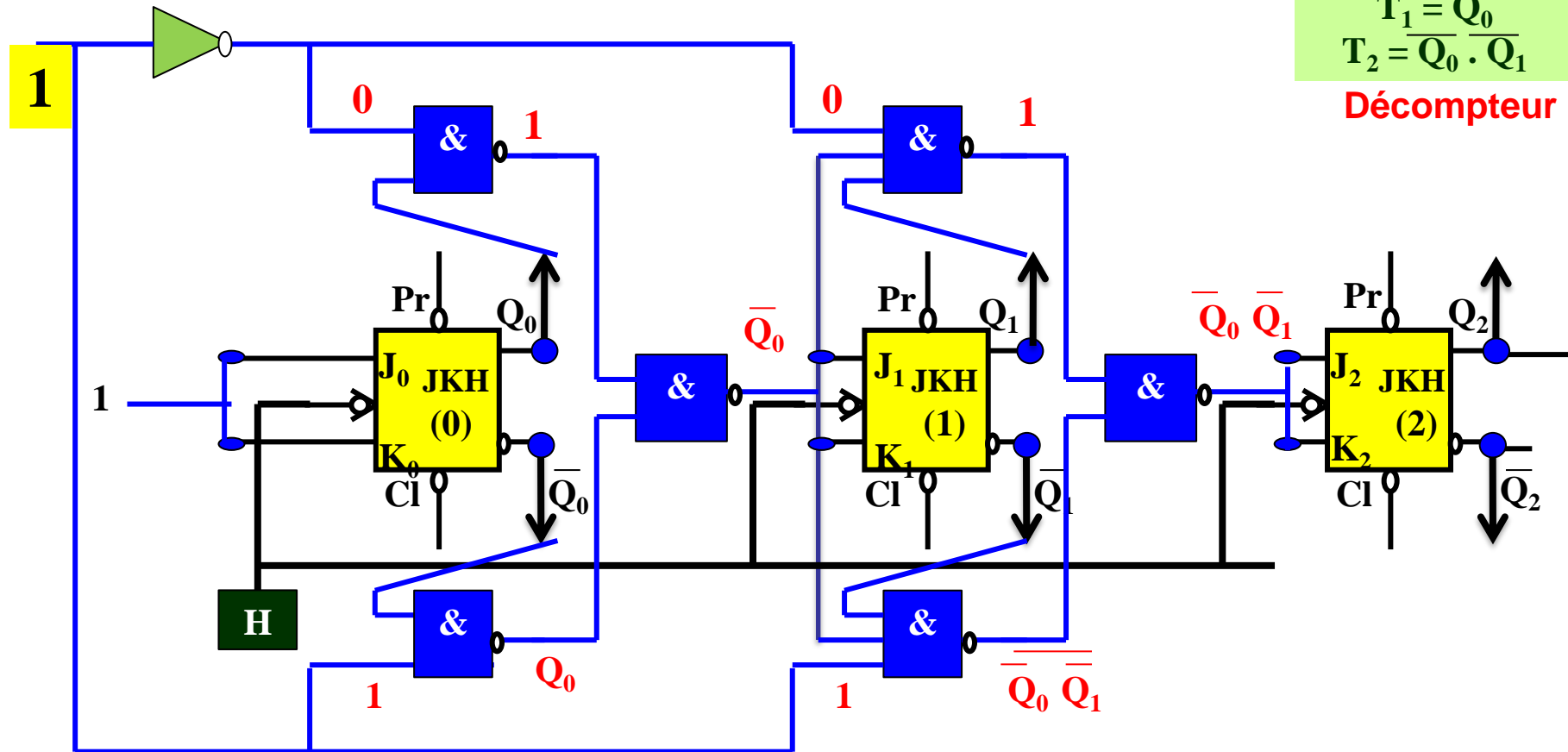


Chapitre VI : Les circuits séquentiels


5°) Les compteurs/décompteurs à circuits intégrés

CI 74 293

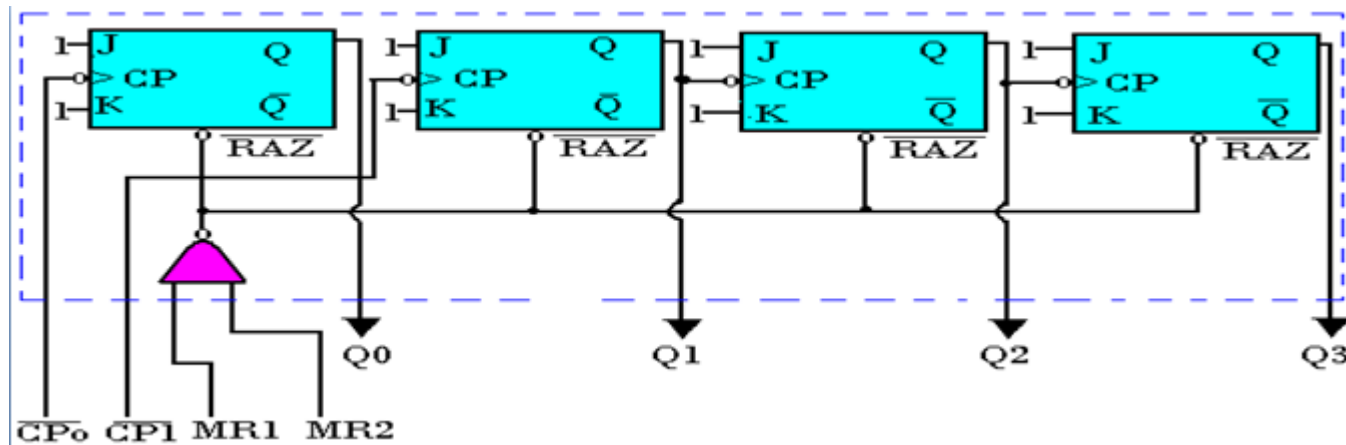► Ce C.I intègre 4 bascules JK et une porte NAND connectée de la manière suivante.





Symbole simplifié :

 


CP: Entrée de l'horloge active au front descendant
Q: Sortie de bascule
MR: Remise à zero (Master Reset)
Q3: MSB
Q0: LSB

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

HEF 4520 B

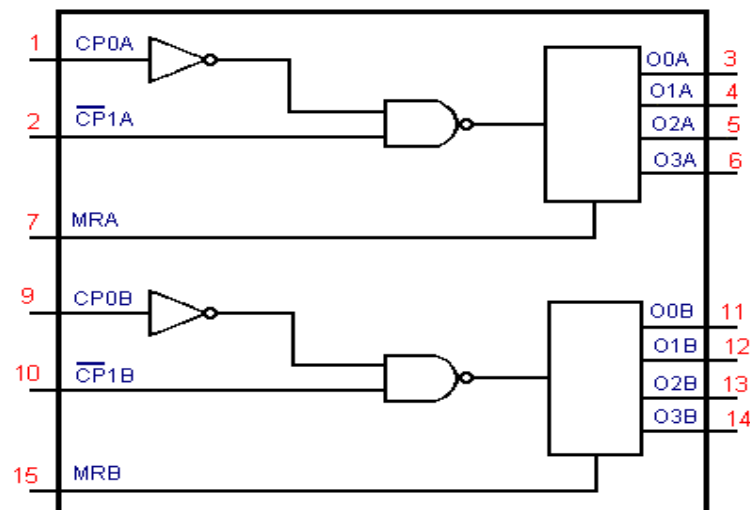 

a)

 

b)

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

CI - TTL : 7490


 


Fig. 6.1 - Schéma du compteur intégré TTL 7490.

 

R0 (1)	R0 (2)	R9 (1)	R9 (2)	Q3	Q2	Q1	Q0
1	1	0	X	0	0	0	0
1	1	X	0	0	0	0	0
X	X	1	1	1	0	0	1
X	0	X	0	Comptage			
0	X	0	X	Comptage			
0	X	X	0	Comptage			
X	0	0	X	Comptage			

Table de vérité relative au fonctionnement du compteur 7490.

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

Compteur programmable : CTRDIV16

► Il existe des circuits intégrés réalisant la fonction « comptage » ou/et « décomptage ».

On peut distinguer dans la série TTL :


- les compteurs binaires [modulo 16];
- les compteurs décimaux(ou BCD) [modulo 10];
- les compteurs/décompteurs décimaux avec entrées de préchargement;
- les compteurs/décompteurs binaires avec entrées de préchargement;
- les compteurs/décompteurs décimaux avec registre;
- les diviseurs de fréquence (taux de division fixe ou programmable)

Chapitre VI : Les circuits séquentiels

 Exemple de compteur/décompteur décimal synchrone programmable : 74192

Principales caractéristiques :

- Mode réversible : Compteur / décompteur
- Déclenchement simultané de toutes les bascules (mode synchrone).
- 4 entrées de pré-chargement (ou préréglage) (1 à 8)
- Entrée de commande /LOAD (ou C3)
- Entrée d'horloge pour le comptage (UP) ou (2+/G1)
- Entrée d'horloge pour le décomptage (DOWN) ou (1-/G2)
- Entrée de RAZ ou CLR ou (CT = 0).



Symbole de circuit du composant.