

Génie Electrique 9^{eme} Semestre

Année universitaire : 2019/2020

<u>PRODUCTION D'ENERGIE</u> <u>Travaux dirigés</u>

TD N°3: (suite)

- 4.1. Inspirez-vous du schéma blocs suivant pour simuler la chaine de conversion éolienne objet du TD.
- 4.2. Expliquez le rôle des différents éléments du schéma.
- 4.3. Simulez la chaine pour différentes valeurs de Qc. (Qc =0, Qc = 100VAR, Qc=500VAR, Qc=10KVAR et Qc = 50KVAR)
- 4.5. Commentez et Concluez.

